



Architettura degli Elaboratori I

Corso di Laurea Triennale in Informatica


Università degli Studi di Milano

Dipartimento di Informatica "Giovanni Degli Antoni"

Edizione 2 (Cognomi H-Z), A.A. 2022-2023, Nicola.Basilico@unimi.it

ALU: Unità Aritmetico-Logica

- In una CPU, la ALU è la «centrale» hardware che svolge le operazioni di calcolo, queste possono essere di tipo **aritmetico** (ad esempio, somme, sottrazioni, etc. ..) oppure di tipo **logico** (ad esempio AND e OR)
- A livello astratto la ALU è un **circuito combinatorio multifunzione** definito così:
 - INPUT: gli operandi e un codice di selezione, chiamato **ALUop** che identifica la funzione f (l'operazione richiesta alla ALU)
 - OUTPUT: il risultato dell'applicazione di f agli operandi

 


- Logica di progettazione:
 - **Modulare**: una ALU da n bit (per operandi e risultato) si progetta componendo ALU da 1 bit (moduli)
 - **Parallela**: dati gli operandi, la ALU calcola internamente tutte le funzioni di cui è capace, la selezione (multiplexer) ne porrà in uscita una sola

ALU

- La ALU è un componente centrale nella Architettura di Von Neumann, è l'elemento responsabile della fase di **execute**
- Ogni operazione supportata è eseguita **in hardware** da un sotto-circuito combinatorio dedicato
- Le CPU moderne possono contenere diverse ALU per svolgere più operazioni in parallelo, ad esempio nelle GPU (CPU progettate specificatamente per calcoli finalizzati alla grafica)
- Le ALU possono essere molto sofisticate, in questo corso vedremo la ALU MIPS, una versione base che supporta queste operazioni tra due operandi a e b :
 - AND (logica)
 - OR (logica)
 - Somma (aritmetica)
 - Sottrazione (aritmetica)
 - Comparazione (logica)
 - Test di uguaglianza allo zero (logica)

AND e OR

 - Iniziamo col progettare una ALU elementare ad 1 bit in grado di svolgere le operazioni logiche di AND e OR tra due operandi di 1 bit che indichiamo con a_i e b_i




La selezione è implementata con un Multiplexer (in questo caso MUX a 1 bit)

- Parallelismo: la ALU calcola sempre sia AND che OR, ma solo una delle due viene posta in uscita attraverso la selezione
- $ALUop$ è, in questo caso, il **singolo** bit di selezione:
se vale **0** in uscita avremo $a_i b_i$, se vale **1** avremo $a_i + b_i$

$ALUop$	Funzione calcolata
0	$a_i \text{ AND } b_i$
1	$a_i \text{ OR } b_i$

Somma (ADD)

 - Estendiamo la ALU appena realizzata in modo che supporti anche la somma, sempre su 1 bit



Aggiungiamo un Full Adder: la ALU guadagna un nuovo input (r_{in}) e un nuovo output (r_{out})

La ALU ora richiede di selezionare una di tre diverse operazioni, il MUX deve essere a 2 bit

- Utilizzando questi moduli a 1 bit possiamo costruire una ALU a n bit che supporta AND, OR e Somma


$ALUop$	Funzione calcolata
00	a_i AND b_i
01	a_i OR b_i
10	Somma ($a_i + b_i$)
11	<i>non utilizzato</i>

AND, OR e ADD su 32 bit

- Collego 32 ALU da 1 bit utilizzando lo schema della propagazione dei riporti
- Tutte le ALU lavorano in parallelo
- Il primo riporto è settato a 0
- $ALUop$ è sempre su 2 bit ed è lo stesso in tutte le ALU


$ALUop$	Funzione calcolata
00	a AND b (bitwise)
01	a OR b (bitwise)
10	Somma ($a + b$)
11	<i>non utilizzato</i>

 Stesse operazioni di prima,
ma ora sono su $n = 32$ bit



Sottrazione (SUB)


- Per supportare la sottrazione devo aggiungere la possibilità, in ogni full adder, di complementare a 1 l'operando b e aggiungere 1 alla somma
- Abbiamo già visto come fare! Aggiungo un nuovo bit di controllo: Inverti- b_i , se questo segnale viene posto a **1** l'operando b_i viene sostituito con \bar{b}_i (il suo complemento a 1)
- Posso fare la sottrazione settando Inverti- b_i e r_{in} **entrambi** a **1**

 

AND, OR, ADD e SUB su 32 bit

- Colleghiamo le 32 ALU da 1 bit usando sempre lo schema di propagazione dei riporti
- *ALUop*: esattamente come prima (2 bit, lo stesso per tutte le ALU da 1 bit)
- Inverti-*b*: è lo stesso in tutte le ALU ed è anche collegato al primo r_{in}
- Settando Inverti-*b* a **1** ottengo simultaneamente che:
 - Tutti i bit di *b* vengono invertiti quindi dentro la ALU *b* viene subito trasformato in \bar{b}
 - Il primo riporto in ingresso è **1** quindi i sommatori svolgono $1 + a + \bar{b}$ che in C2 significa $a - b$

Inverti- <i>b</i>	<i>ALUop</i>	Funzione calcolata
0	00	a AND b (bitwise)
0	01	a OR b (bitwise)
0	10	Somma ($a + b$)
1	10	Sottrazione ($a - b$)
*	11	<i>non utilizzato</i>

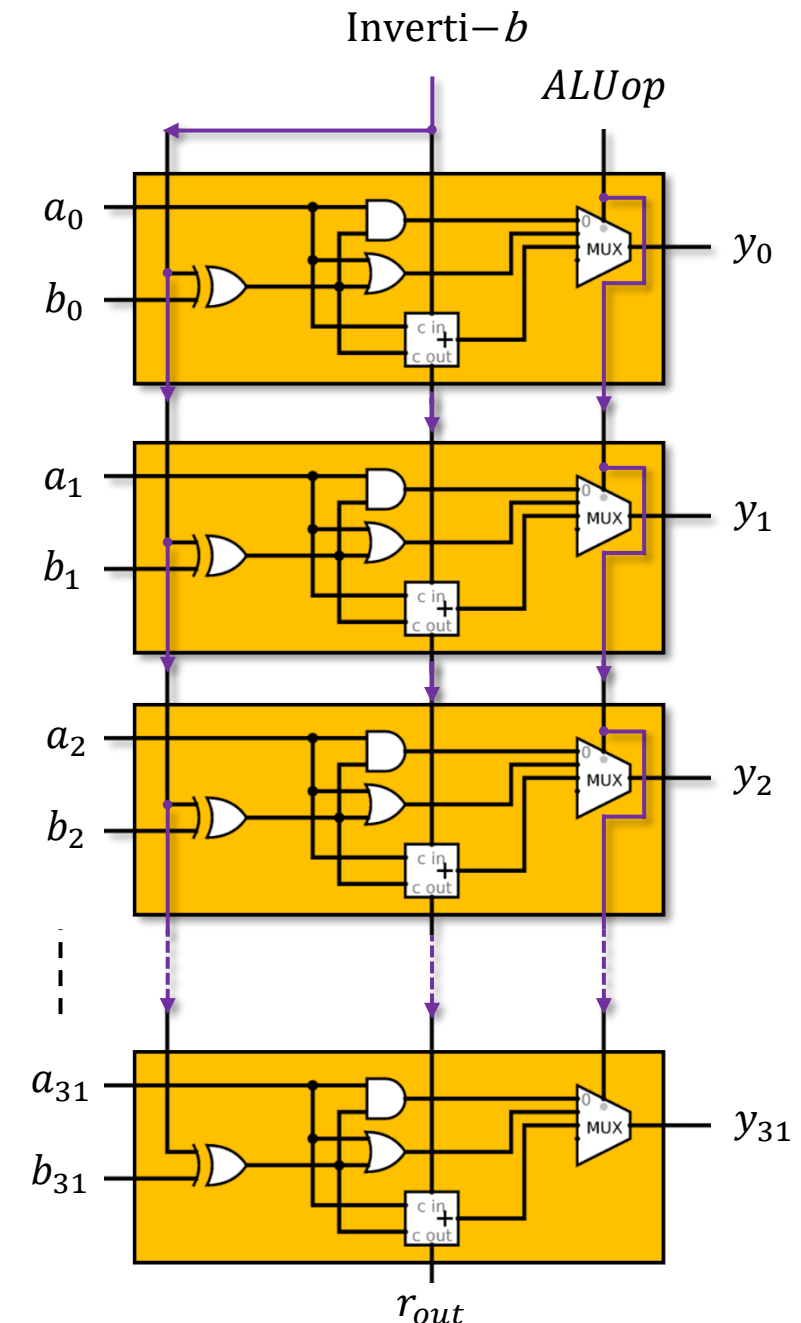

Comparazione

- Attraverso la sottrazione possiamo ottenere anche il confronto di uguaglianza tra a e b : basta fare $a - b$ e controllare se il risultato è zero
- **Spoiler alert!** nella struttura finale della ALU aggiungeremo un'uscita di 1 bit detta «bit di zero», che vale **1** ogni qualvolta il risultato calcolato dalla ALU è nullo (n zeri)
- Per fare i test di disuguaglianza aggiungiamo alla nostra ALU l'operazione logica SLT (Set Less Than):

$$\text{SLT}(a, b) = \begin{cases} \mathbf{1}, & a < b \\ \mathbf{0}, & a \geq b \end{cases}$$

- Come si implementa all'interno della ALU?


1. Calcoliamo $a - b$
2. Se il risultato è < 0 allora in uscita mando 000 ... 1
3. Altrimenti in uscita mando 000 ... 0

- Per verificare che il risultato della differenza sia negativo basta controllare il bit in uscita dal Full Adder nella ALU in posizione $n - 1$ (l'ultima ALU) e cioè il **bit di segno del risultato**
- I bit dalla posizione 1 a $n - 1$ (gli $n - 1$ bit più alti) dell'uscita sono **sempre 0**

 1. Setto le uscite y_1, y_2, \dots, y_{n-1} a 0
2. Calcolo $a - b$
3. Setto l'uscita y_0 a s_{n-1} (bit di somma in posizione $n - 1$)


Comparazione (SLT)

- Estendo il modulo ALU da 1 bit aggiungendo un nuovo input $Less_i$
- Questo bit viene passato sull'uscita quando il selettore $ALUop$ vale **11**, cioè la configurazione di selezione che fino ad ora era *non utilizzata* e che ora **assegniamo a SLT**




Per fare la comparazione:

 - Setto $Less_1, Less_2, \dots, Less_{n-1}$ a **0**
- Setto $Inverti-b$ a **1**, così i sommatori svolgono $a - b$
- Setto $Less_0 = s_{n-1}$ (il bit di segno del risultato di $a - b$)
- Setto $ALUop$ a **11**





Overflow



- Come riconoscere la presenza di overflow?
- Richiamo: in C2 l'overflow identifica in due modi
 1. Gli ultimi due riporti sono diversi
 2. **Sommando 2 numeri positivi ottengo un negativo oppure sommando 2 negativi ottengo un positivo**
- Possiamo implementare il secondo metodo con un semplice circuito combinatorio che prende in input i bit di segno di a , b e del risultato della somma s : **questi bit stanno tutti nella ALU $n - 1$!**
- **ATTENZIONE!** Nella ALU $n - 1$ il bit di segno di b non è b_{n-1} ma $b_{n-1} \oplus \text{Inverti-}b = \hat{b}$

 

Nella ALU $n - 1$

  

Struttura finale (con bit di zero)

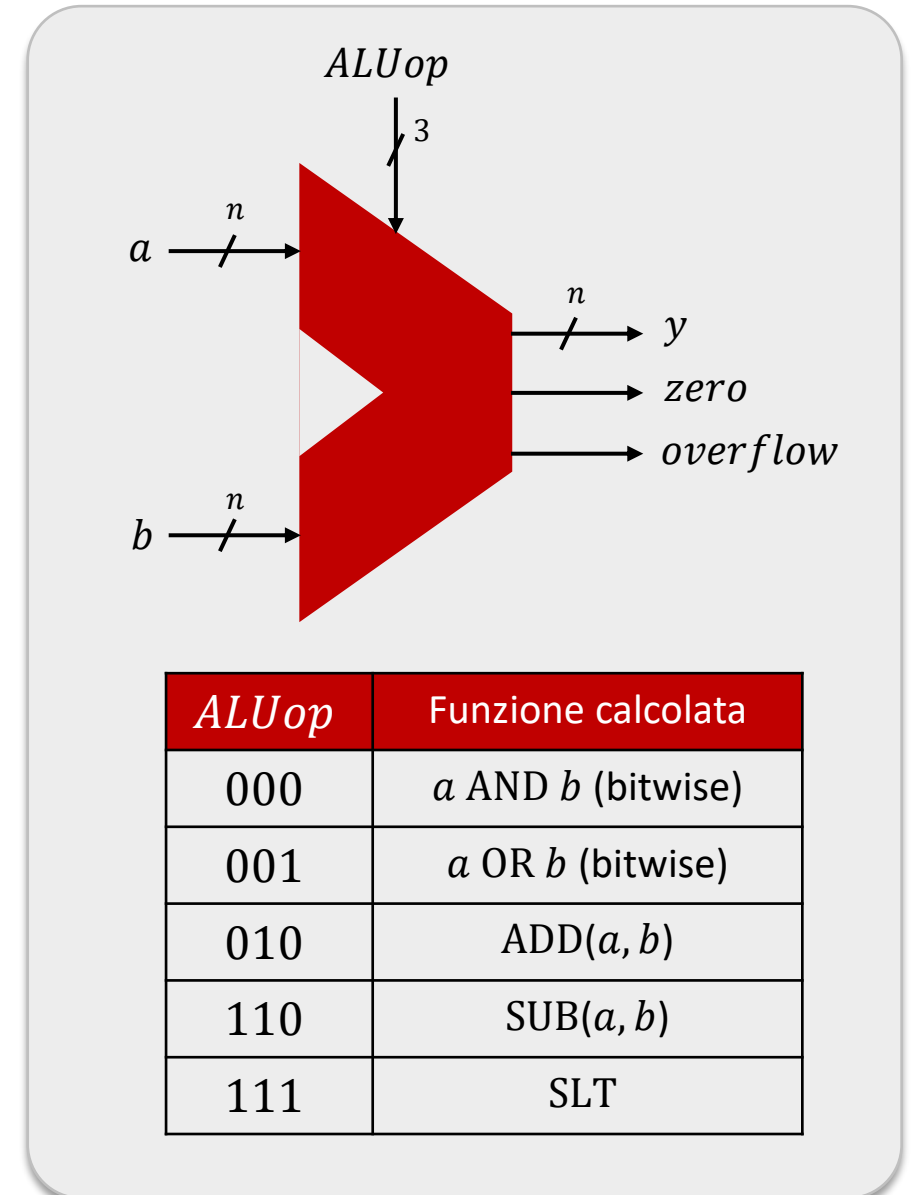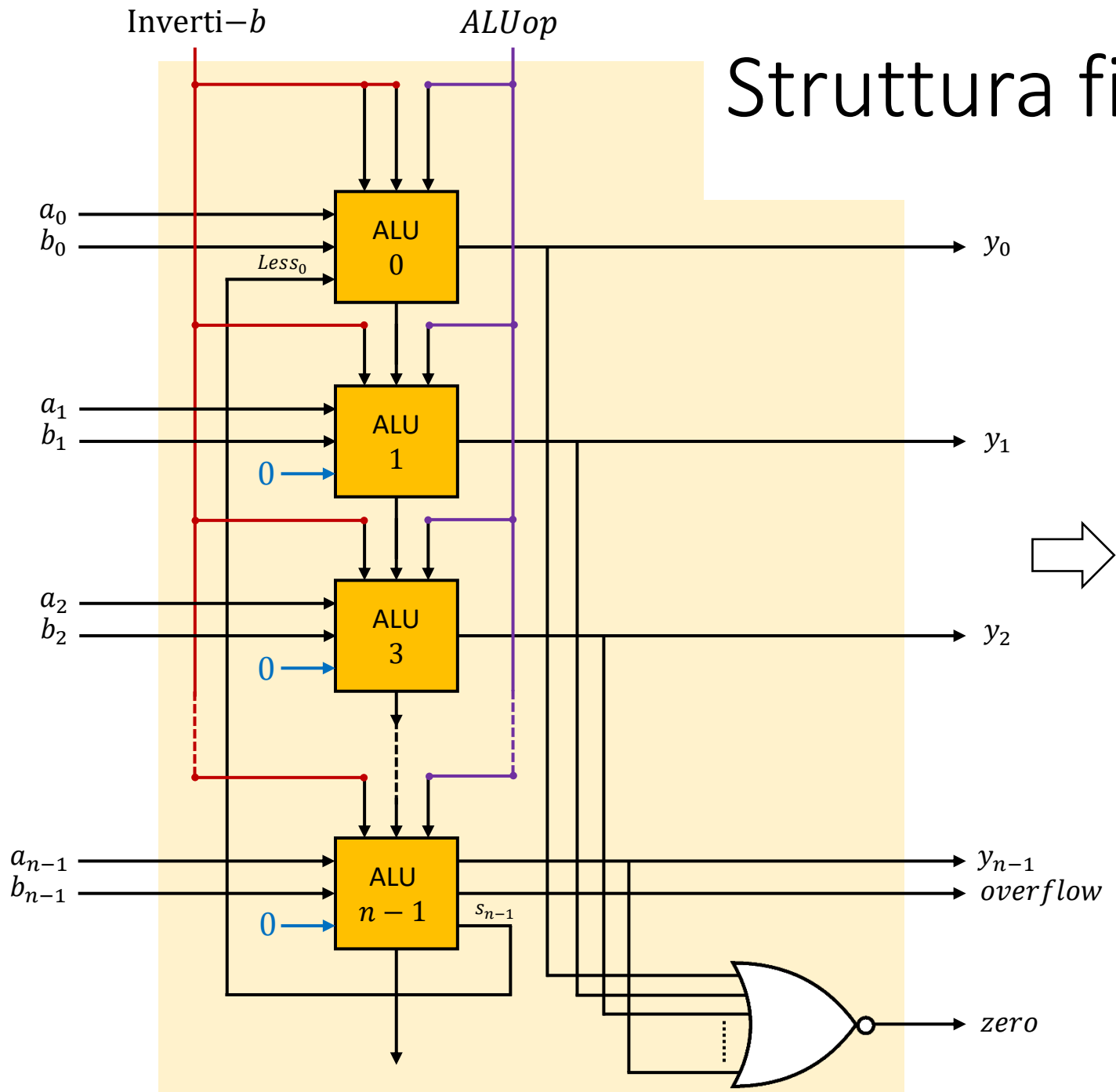

Varianti della ALU

- ALU per operazioni in floating point?

Esempio: somma

- Supponiamo di avere due numeri in formato IEEE 754: $N_1 = \langle s_1, E_1, m_1 \rangle$, $N_2 = \langle s_2, E_2, m_2 \rangle$
- Come calcolo $N_1 + N_2$? Posso semplicemente sommare i 3 campi usando la ALU introdotta precedentemente? **NO!** Serve un circuito più complesso: ALU-FP (ALU per operazioni in floating point)
- Come si svolge $99.5 + 0.85$?
- $99.5 + 0.85$ normalizzando diventa: $9.95 \times 10^1 + 8.5 \times 10^{-1}$
- Allineo gli esponenti de-normalizzando (temporaneamente) il numero con esponente più basso:
$$9.95 \times 10^1 + 0.085 \times 10^1$$
- Sommo le mantisse: $9.95 + 0.085 = 10.035$
- Normalizzo il risultato: 1.0035×10^2