

Laboratorio di Architetture degli Elaboratori I
Corso di Laurea in Informatica, A.A. 2021-2022
Università degli Studi di Milano



Circuiti combinatori


Esercizio 1

- Si progetti e si implementi in Logisim il circuito di un decodificatore a 2 bit
Suggerimento: il decodificatore riceve in ingresso una sequenza di 2 bit e attiva in uscita una delle 4 linee, in particolare quella identificata dalla sequenza di bit in ingresso
- Si utilizzi il decodificatore così creato per implementare in Logisim un multiplexer a 4 vie
Suggerimento: il multiplexer seleziona una delle quattro linee in ingresso e la lascia passare in uscita


Esercizio 1

Aggiungiamo il decodificatore a 2 bit creato agli elementi di libreria e utilizziamolo in un altro circuito


Rinominazione del nome del circuito

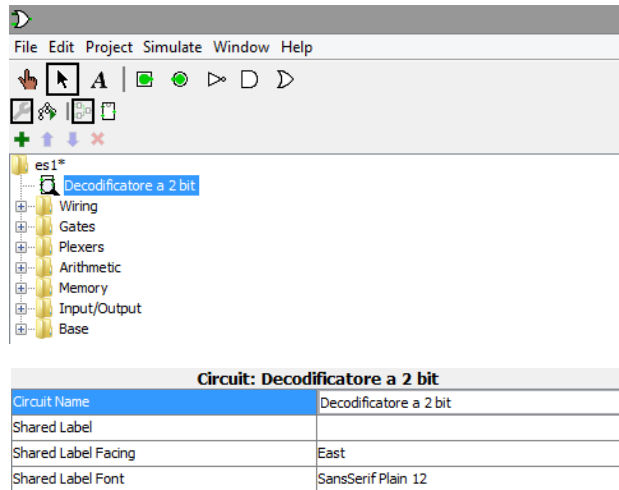


Aggiunta di un circuito al progetto

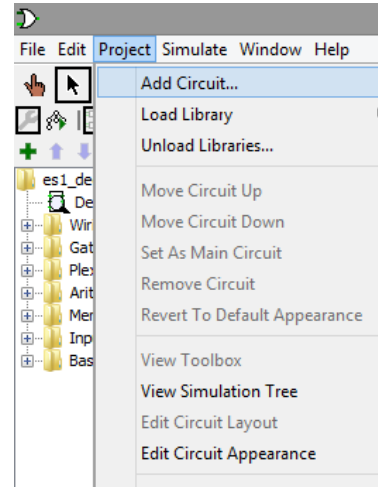

Nome del circuito aggiunto

 

Selezione decodificatore a 2 bit

 

Esercizio 2

- Si scriva la tabella di verità per un addizionatore ad 1 bit senza riporto in ingresso (half adder)
- Se ne dia un'implementazione in Logisim e si salvi il circuito


Suggerimento: si utilizzi la porta XOR per limitare il numero di porte che compaiono nel circuito

Esercizio 3




- Si scriva la tabella di verità per un addizionatore ad 1 bit con riporto in ingresso (Full Adder)
- Se ne dia un'implementazione in Logisim basata su SOP e si salvi il circuito
- Si fornisca poi una versione semplificata utilizzando il circuito Half Adder precedentemente creato

 Esercizio 3

Creare un circuito HA da poter utilizzare come componente in altri circuiti




Editare il layout della rappresentazione astratta del circuito

  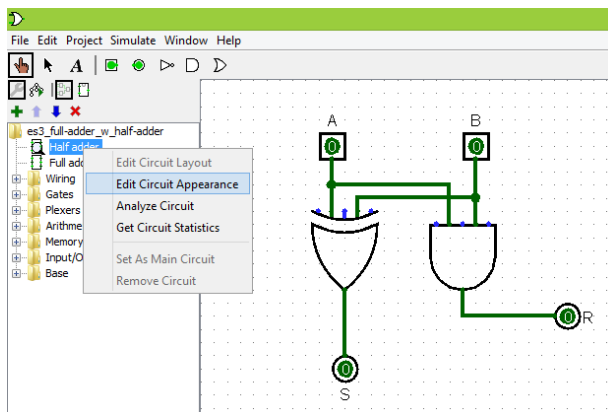

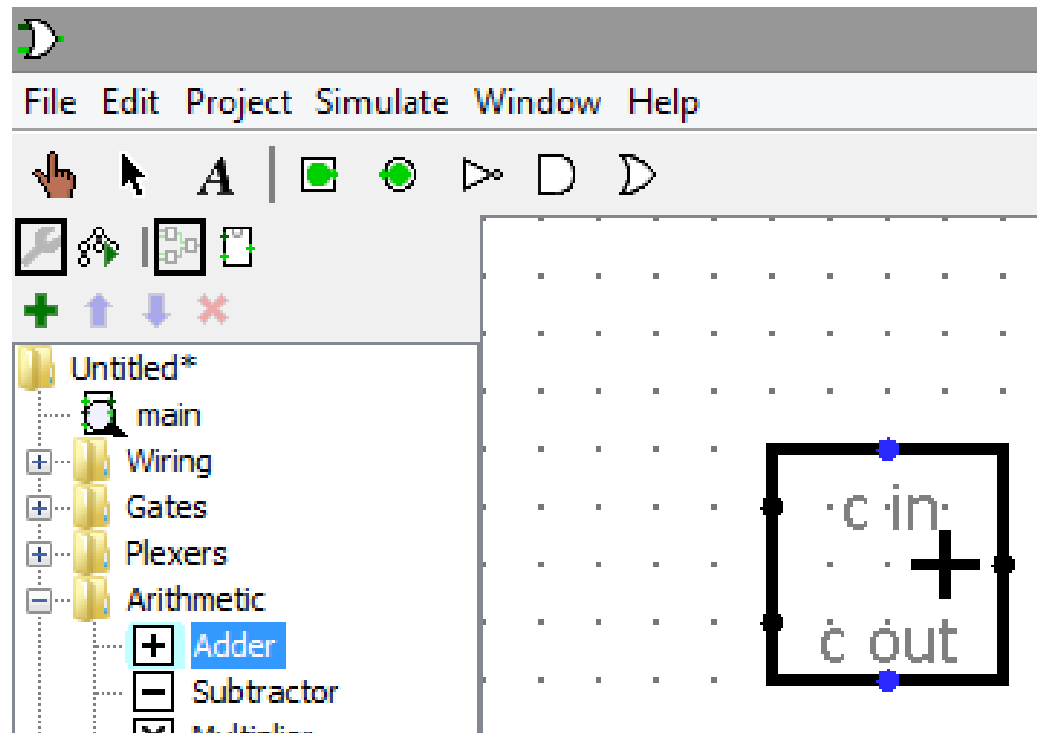
Esercizio 3

In Logisim, Full Adder corrisponde al modulo Adder




Pre Esercizio 4

 Complemento a 1 di una sequenza di 4 bits





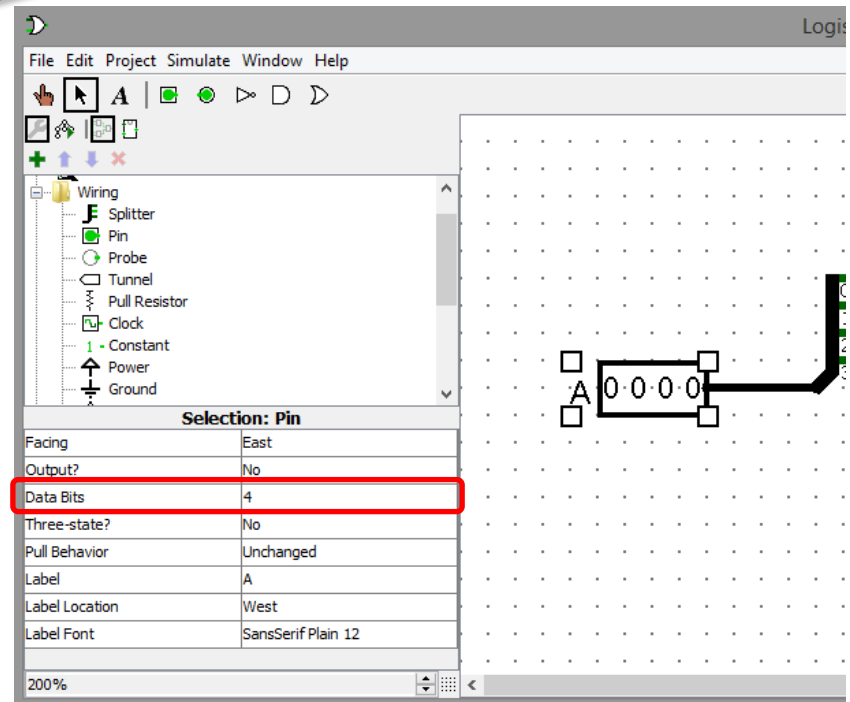- Il numero di input di un ingresso o di un'uscita si può settare nella finestra proprietà in basso a sinistra
- Il numero di linee all'interno di una connessione (bus) è definito automaticamente dalla porta in uscita a cui è collegato



Pre Esercizio 4

  Complemento a 1 di una sequenza di 4 bits




- Lo splitter permette di suddividere o raggruppare un bus in gruppi distinti di bit
- Il tipo di raggruppamento si definisce scegliendo il numero di linee del bus in ingresso ed il numero di bus in uscita (4 in questo caso)


Esercizio 4

- Si utilizzino il circuito Half Adder precedentemente sviluppato e il modulo Adder per realizzare un addizionatore a 4 bit in Logisim
- Si analizzi il cammino critico del circuito così implementato (per l'uscita somma e per l'uscita riporto)

Esercizio 4

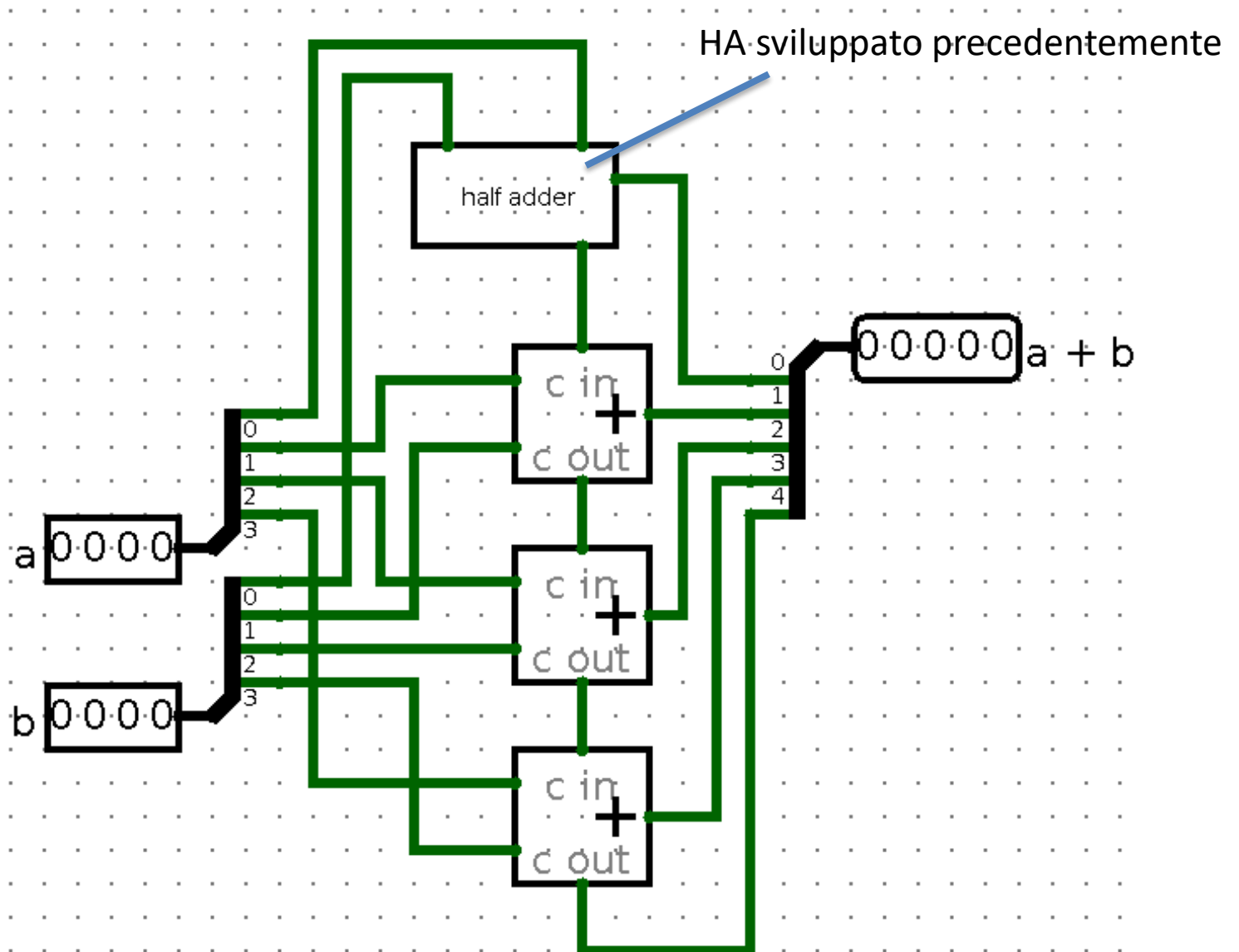


Esercizio 4

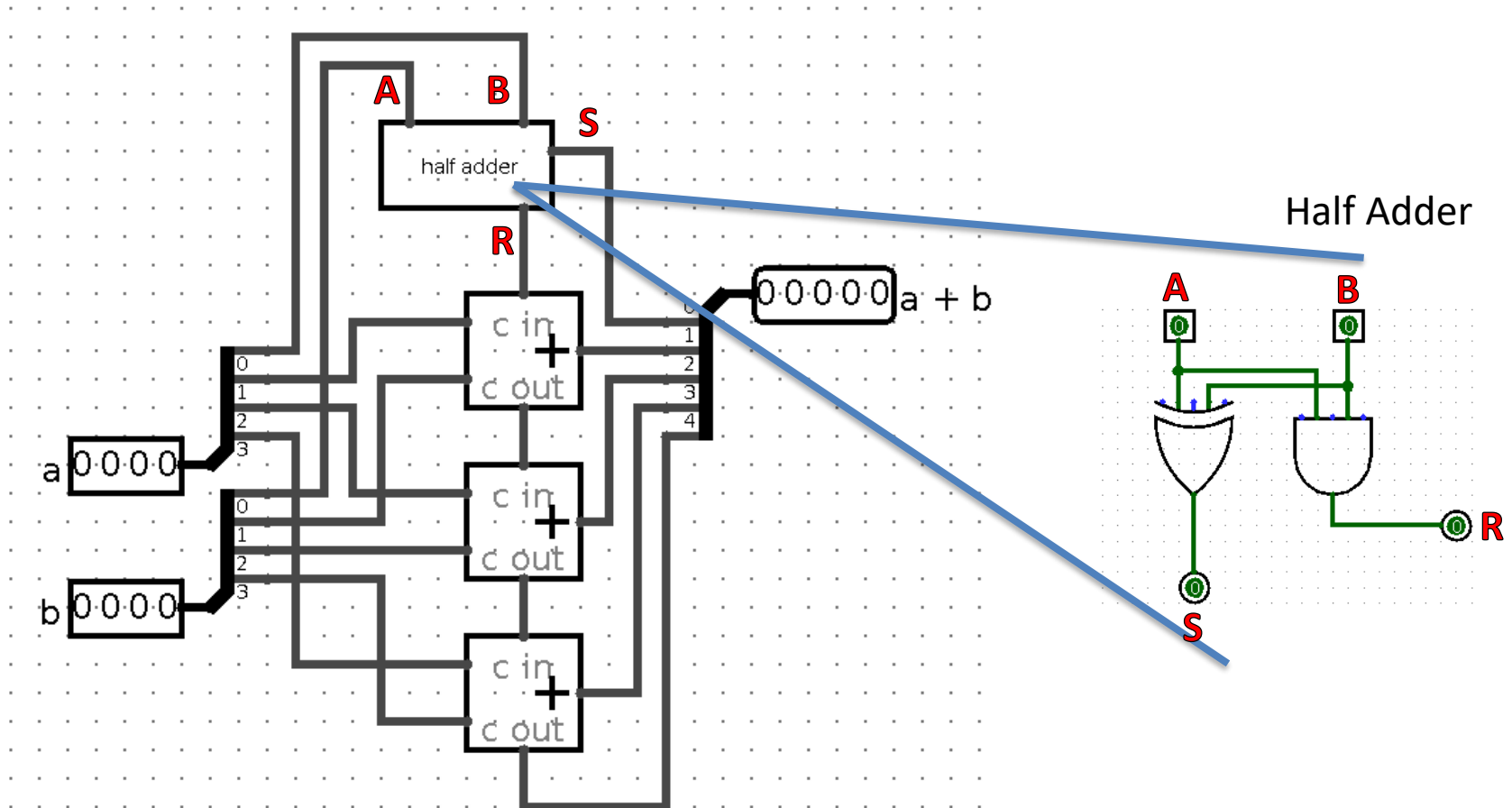


Esercizio 4

- Cammino critico \otimes = segnale disponibile dopo x hop

 

 Esercizio 4


- Cammino critico \otimes = segnale disponibile dopo x hop



- 1° livello di porte (e 1° riporto) (1) ①

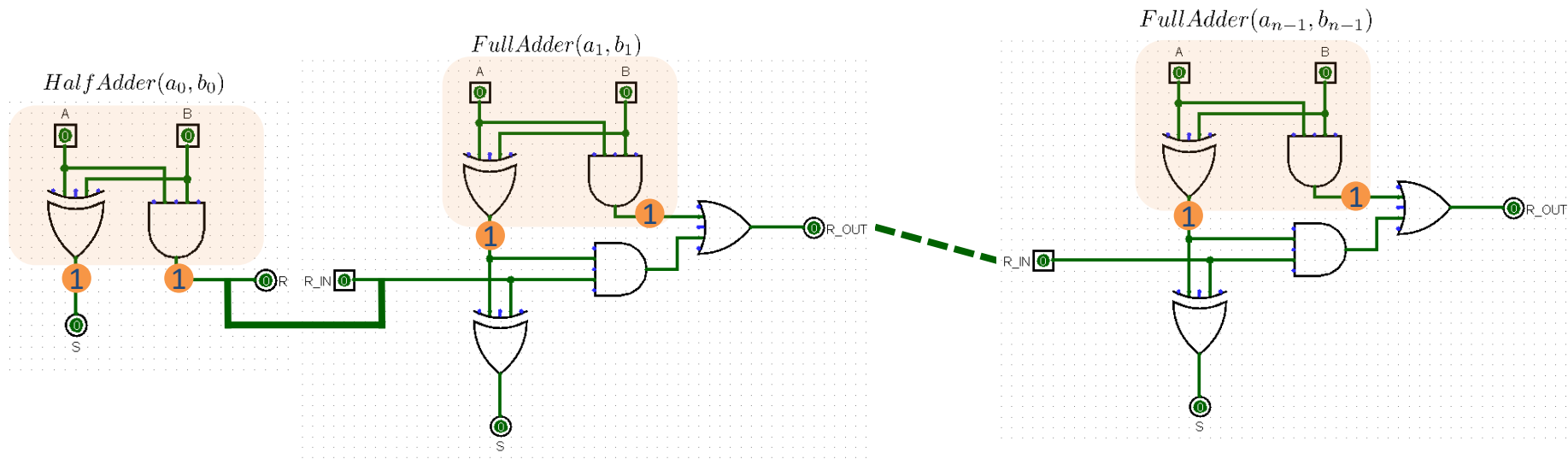Esercizio 4


- Cammino critico \otimes = segnale disponibile dopo x hop



- 1° livello di porte (e 1° riporto) (1) 1

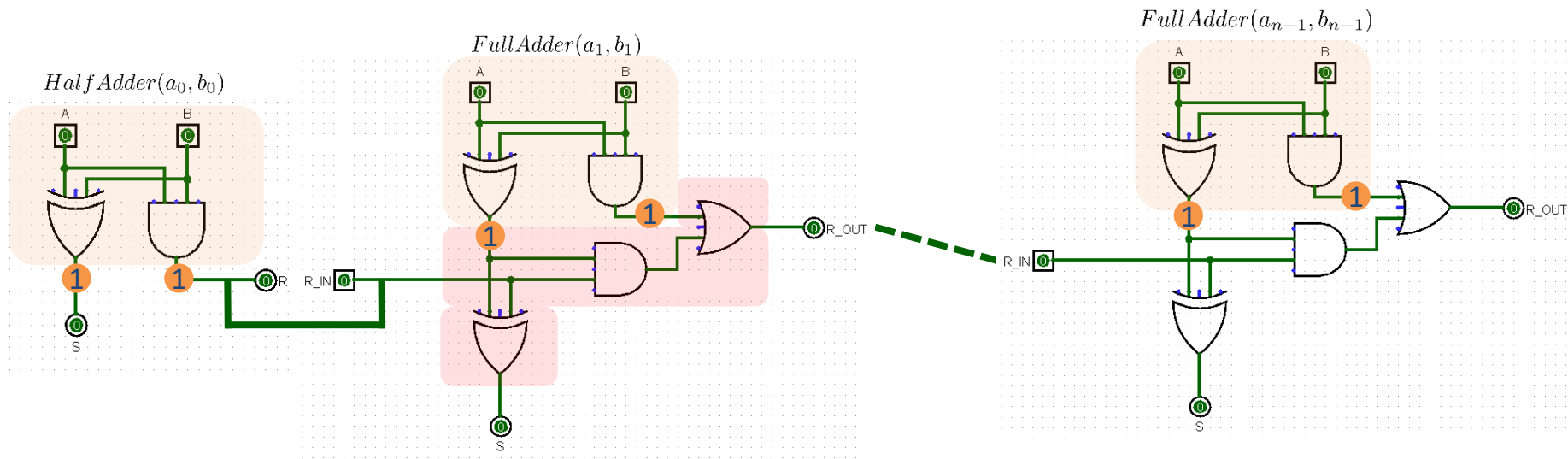Esercizio 4


- Cammino critico \otimes = segnale disponibile dopo x hop



- 1° livello di porte (e 1° riporto) (1) 1
- 2° riporto (+2) 2 3

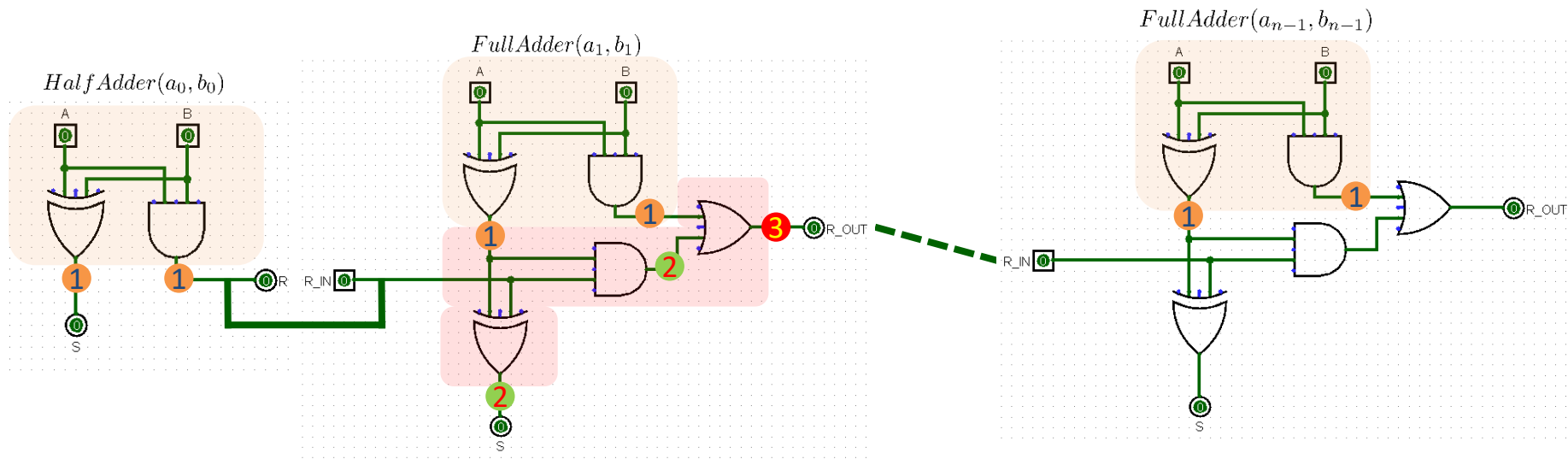Esercizio 4


- Cammino critico \otimes = segnale disponibile dopo x hop



- 1° livello di porte (e 1° riporto) (1) 1
- 2° riporto (+2) 2 3

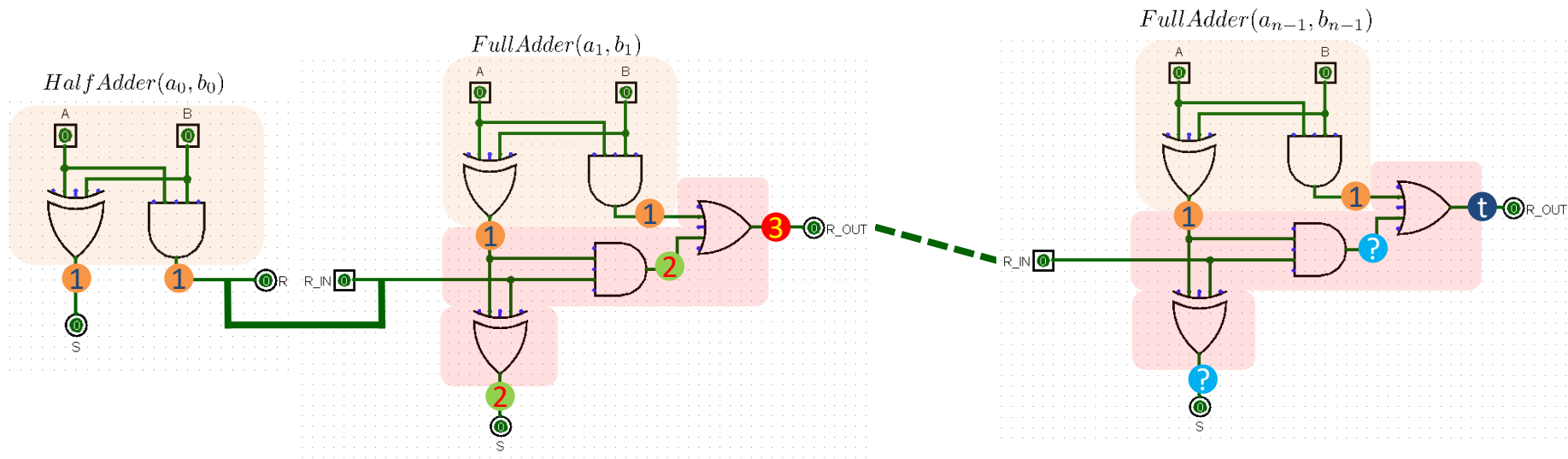Esercizio 4

- Cammino critico \otimes = segnale disponibile dopo x hop




- 1° livello di porte (e 1° riporto) (1) ①
- 2° riporto (+2) ② ③
- ...
- n° riporto (+2)

Totale: $c=1+ 2(n-1)$ ④

Esercizio 4

- Utilizzando solo moduli Adder

 


Cammino critico in questo caso? $1+2n$
($n=4$ è numero di bit)

Esercizio 5

- Si realizzi il circuito che, a partire da un numero X positivo in formato binario standard a 4 bit, fornisca in uscita il numero $-X$ in complemento a 2

 Esercizio 5

- Si realizzi il circuito che, a partire da un numero X positivo in formato binario standard a 4 bit, fornisca in uscita il numero $-X$ in complemento a 2



- Per quali valori il circuito funziona correttamente?

Esercizio 5

- Il circuito funziona correttamente per numeri in ingresso X compresi tra 0 e 8 (0000 e 1000), in quanto la corrispondente rappresentazione binaria $-X$ in $ca2$ ricade all'interno del range di valori rappresentabili correttamente con 4 bit in $ca2[-2^{N-1}; 2^{N-1} - 1] \rightarrow [-8; 7]$
- Per numeri al di fuori del range il numero risultante non è codificabile in complemento a due con 4 bit

Esercizio 6

- Si realizzi un circuito che operi la somma e la differenza di due numeri A e B a 4 bit, utilizzando un bit di selezione dell'operazione S

Esercizio 6

- Si realizzi un circuito che operi la somma e la differenza di due numeri A e B a 4 bit, utilizzando un bit di selezione dell'operazione S
- Sommo A e B in C2, convertendo B in $-B$ se $S=1$


S	b_i	$output$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Se $S=1$ devo invertire tutti i bit di B
(posso usare delle porte XOR)

- La somma di 1 può essere gestita interpretando S come il riporto in ingresso

Esercizio 6

- Si realizzi un circuito che operi la somma e la differenza di due numeri A e B a 4 bit, utilizzando un bit di selezione dell'operazione S

 

Esercizio 7

- Si modifichi il circuito realizzato all'esercizio precedente in modo che rilevi la presenza di un overflow
- Si calcoli il cammino critico del circuito


Esercizio 7

- Quando si verifica l'overflow se si somma in C2?
 1. A e B sono positivi e il segno del risultato è negativo
 2. A e B sono negativi e il segno del risultato è positivo

Esercizio 7

- Quando si verifica l'overflow se si somma in C2?
- A e B sono positivi e il segno del risultato è negativo
 - A e B sono negativi e il segno del risultato è positivo

s_{n-1}	a_{n-1}	b_{n-1}	Overflow
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

 

Esercizio 7

A e B sono numeri in complemento a 2

