



# Architettura degli Elaboratori I

Corso di Laurea Triennale in Informatica

Università degli Studi di Milano


Dipartimento di Informatica "Giovanni Degli Antoni"

Edizione 2 (Cognomi H-Z), A.A. 2022-2023, Nicola.Basilico@unimi.it

Macchine a stati finiti (FSM)
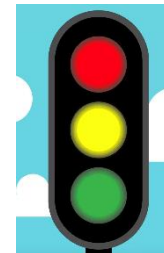
# Macchine a stati finiti (FSM)

- Macchine a Stati Finiti (Finite State Machines, Finite State Automata): è un modello matematico dell'elaborazione
- Si assume che l'elaborazione coincida con le operazioni fatte da una **macchina** che:
  - Riceve delle informazioni in **input** (i diversi possibili input sono in numero **finito**)
  - Ha uno **stato** interno (i diversi stati possibili sono in numero **finito**)
  - Emette delle informazioni in **uscita** (le diverse possibili uscite sono in numero **finito**)
- La macchina procede per passi in modo iterativo, ad ogni passo:
  - Calcola le uscite come funzione di input e stato corrente
  - Calcola un nuovo stato come funzione di input e stato corrente
  - Assume il nuovo stato appena calcolato come stato corrente
- Questo formalismo può essere usato per modellare sistemi in cui si svolgono elaborazioni che richiedono poca memoria, dove il concetto di stato raccoglie tutto quello che serve per portare avanti l'elaborazione



*Cosa ci ricorda?*


# Macchine a stati finiti (FSM)

- Come definire circuiti sequenziali dove gli stati possibili possono essere più di 2?
- Abbandoniamo la logica di set/reset su cui si sono basati tutti i circuiti sequenziali elementari che abbiamo introdotto
- Possiamo mettere insieme più bistabili e rappresentare su  $n$  bit più di 2 stati, ma come gestire le transizioni?
- Per avere un circuito sequenziale con  $> 2$  stati dobbiamo risolvere 2 problemi fondamentali:
  - **Ci serve più di un bit di memoria:** se il circuito può avere  $m$  stati, allora servirà una memoria con almeno  $\lceil \log_2 m \rceil$  bit
  - **Ci serve un formalismo più astratto** per descrivere la dinamica del circuito (transizioni di stato e valori delle uscite)

# Registri


- Come si costruisce una memoria su più bit? Usando  $n$  Flip Flop, costruisco un registro da  $n$  bit

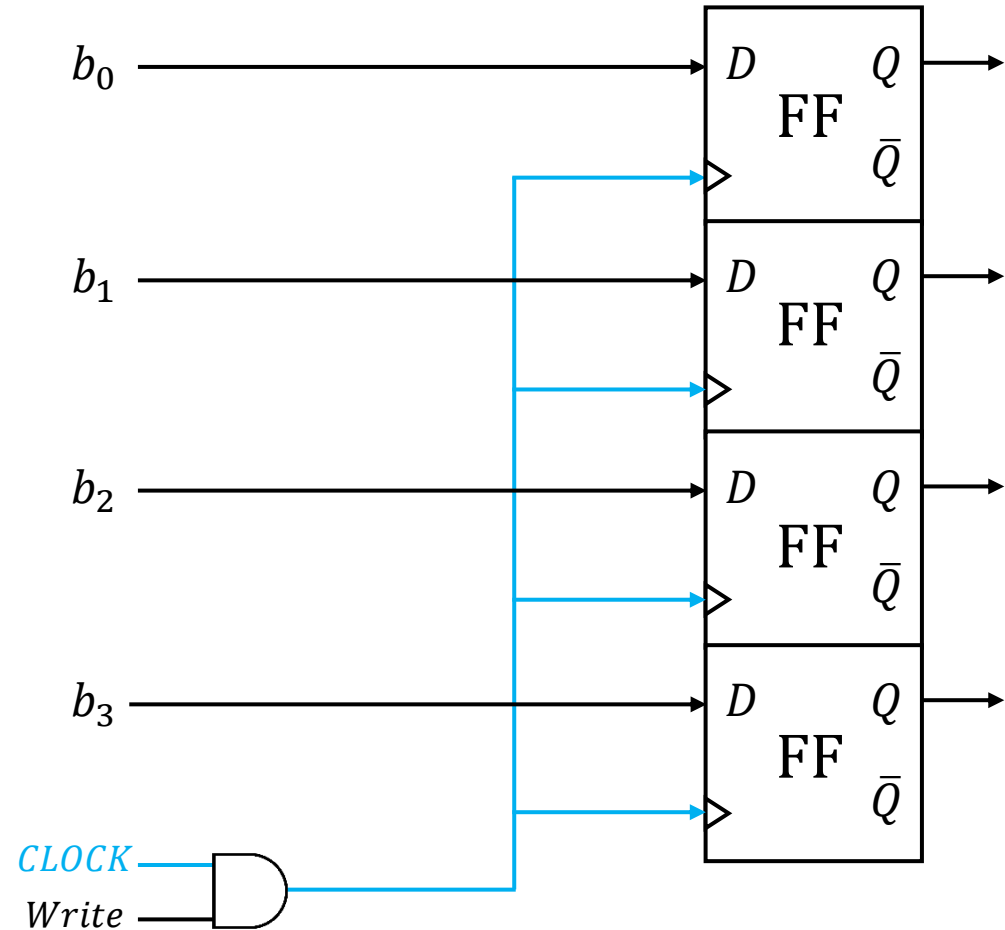- Esempio:** registro su 4 bit con segnale di write (opzionale)
- Questo registro può contenere  $2^4$  diversi stati


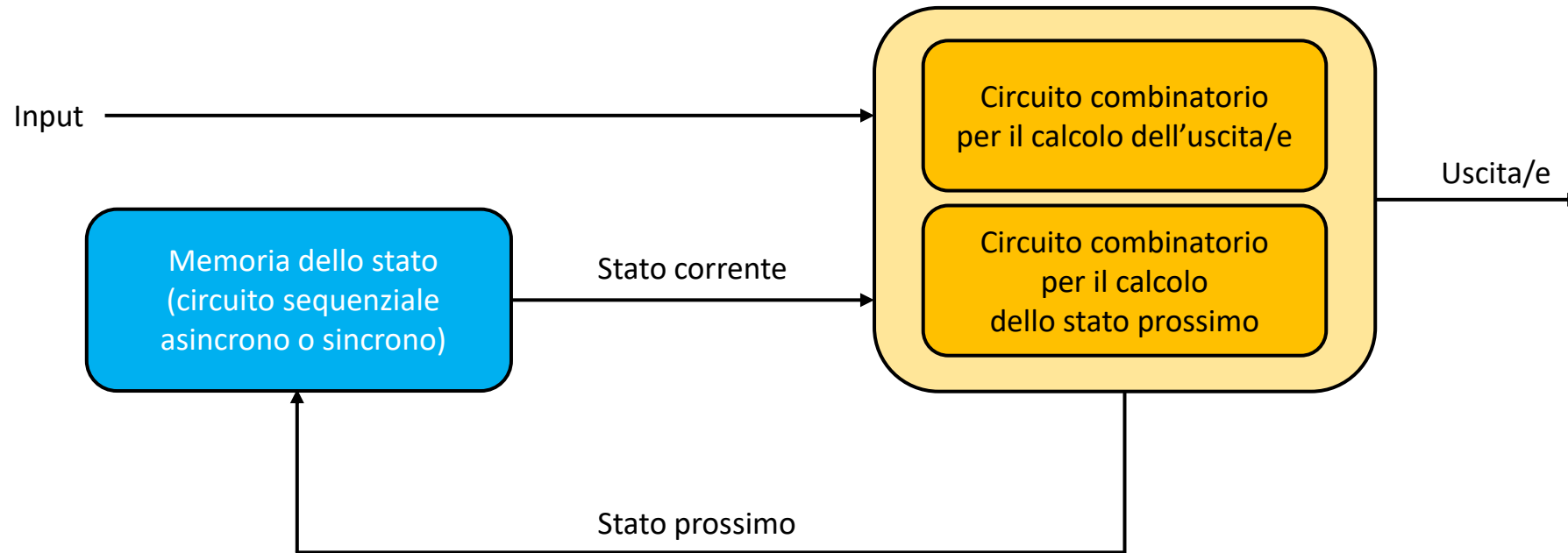
# Circuiti sequenziali

- Adottiamo questo schema generale per un circuito sequenziale



- **Esempio:** il bistabile SR può essere implementato come un caso particolare di questo schema in cui:
  - Input:  $s, r$
  - Circuito per il calcolo delle uscite: lo stato  $Q$  (filo) e lo stato negato  $\bar{Q}$  (NOT)
  - Circuito per lo stato prossimo:  $s + \bar{r}Q$
  - Memoria: 1 bit


# Formalizzazione della FSM

Dal punto di vista matematico, quali elementi definisco una FSM?


- $X = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$  insieme finito degli stati
- $x^i \in X$  stato iniziale della macchina
- $I = \{i_1, i_2, \dots, i_w\}$  insieme degli input che la macchina può ricevere
- $O = \{o_1, o_2, \dots, o_k\}$  insieme degli output che la macchina può generare
- $T: X \times I \rightarrow X$  funzione di transizione o di stato prossimo, dato lo stato corrente  $x$  e un input  $i$ ,  $T(x, i)$  rappresenta il prossimo stato della macchina
- $g()$  funzione di uscita:
  - $g: X \rightarrow O$  **macchina di Moore**: dato lo stato corrente  $x$ ,  $g(x)$  rappresenta l'uscita
  - $g: X \times I \rightarrow O$  macchina di Mealy: dato lo stato corrente  $x$  e l'input  $i$ ,  $g(x, i)$  rappresenta l'uscita
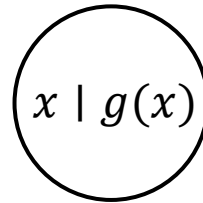
# Grafo delle transizioni di stato

- Esiste un modo grafico più conveniente con cui rappresentare la FSM: **grafo orientato**
- Ogni nodo del grafo rappresenta uno stato  $x$  della FSM e l'uscita associata  $g(x)$



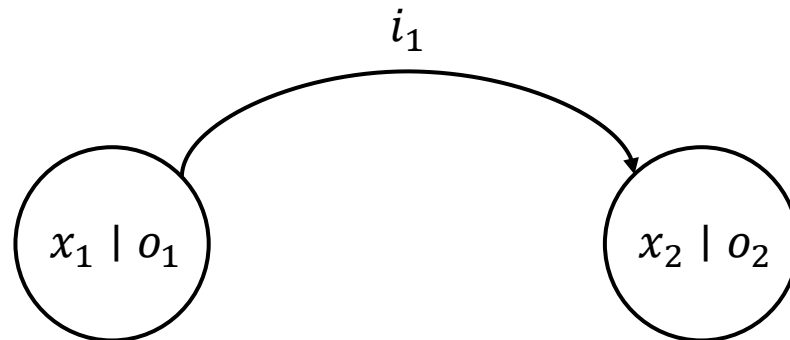- Ogni arco del grafo rappresenta una transizione tra due stati della macchina



Dove:


- $g(x_1) = o_1, g(x_2) = o_2$
- $T(x_1, i_1) = x_2$



# Esempio
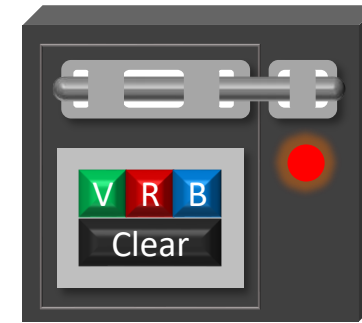
## Cassaforte con serratura digitale

- 4 pulsanti: V,R,B, Clear
- Led rosso: serratura chiusa
- Led verde: serratura aperta
- La sequenza V,R,B apre la cassaforte
- Il tasto clear
  - Se la cassaforte è chiusa resetta la pulsantiera
  - Se la cassaforte è aperta è l'unico modo per chiuderla (la pressione di altri tasti mentre la cassaforte è aperta non comporta nulla)



**Problema:** come formalizzare la FSM che implementa la logica di questa cassaforte?


# Esempio

Definiamo il modello matematico che serve per descrivere questa FSM



- Insieme degli stati  $X = \{C_0, C_1, C_2, A\}$ 
  - Stato  $C_i$  serratura chiusa e ho riconosciuto i primi  $i$  simboli della combinazione
  - Stato  $A$ , serratura aperta
- Stato iniziale della macchina  $C_0 \in X$
- Insieme degli input  $I = \{V, R, B, Clear\}$
- Insieme degli output  $O = \{L_R, L_V\}$ 
  - $L_R$  led rosso
  - $L_V$  verde
- Funzione di uscita  $g(C_i) = L_R \ \forall i \in \{0,1,2\}, g(A) = L_V$

# Esempio (grafo delle transizioni)

- Funzione di transizione

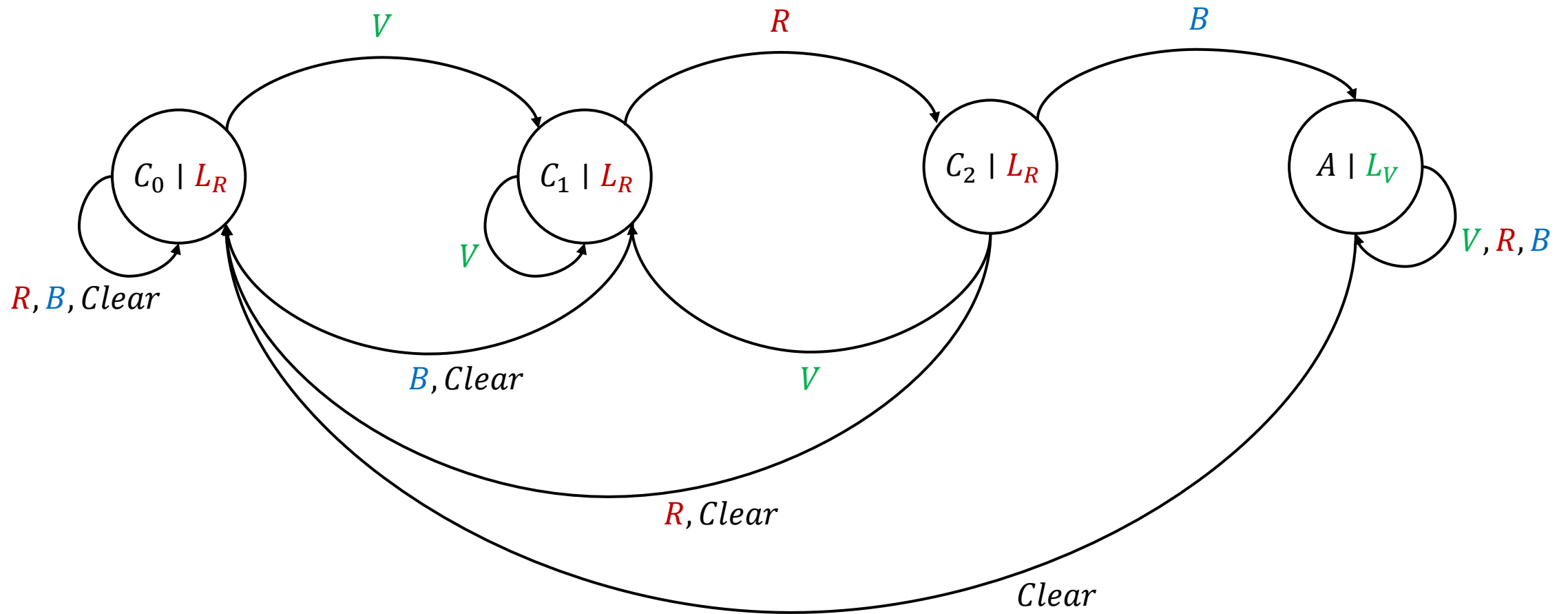

# Esempio (tabella delle transizioni)

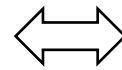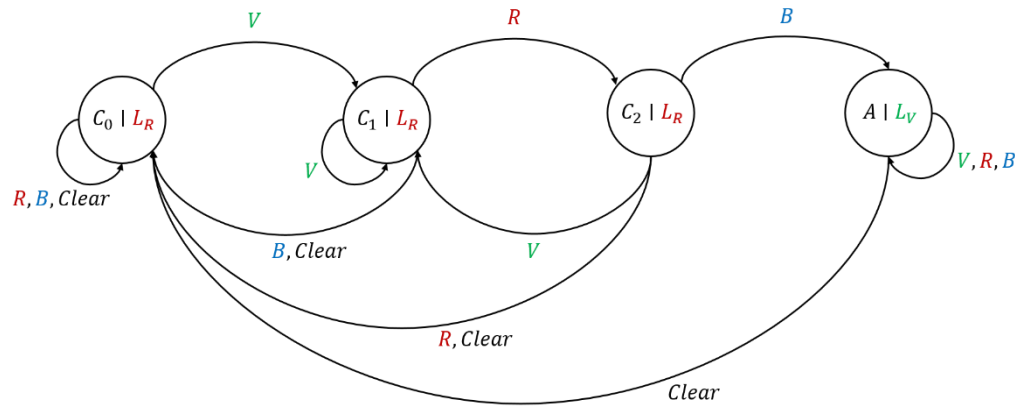

	V	R	B	Clear	Uscita
C <sub>0</sub>	C <sub>1</sub>	C <sub>0</sub>	C <sub>0</sub>	C <sub>0</sub>	L <sub>R</sub>
C <sub>1</sub>	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	C <sub>0</sub>	C <sub>0</sub>	L <sub>R</sub>
C <sub>2</sub>	C <sub>1</sub>	C <sub>0</sub>	A	C <sub>0</sub>	L <sub>R</sub>
A	A	A	A	C <sub>0</sub>	L <sub>V</sub>


- La tabella delle transizioni riporta in forma tabellare la stessa specifica descritta dal grafo
- Per ogni stato corrente  $Q$  (sulla riga) e input  $i$  (su una colonna, esclusa l'ultima) viene riportato lo stato successivo  $Q_{next} = T(Q, i)$
- L'ultima colonna riporta, per ogni stato  $Q$ , il valore dell'uscita  $g(Q)$  (ricorda: nella macchina di Moore l'uscita dipende solo dallo stato corrente)

# Sintesi di una FSM

- Problema: sintetizzare un circuito che implementa una macchina a stati finiti la cui specifica è descritta dal formalismo precedente
- In sostanza, una volta che abbiamo definito la specifica della macchina, **come è fatto** e **come si costruisce** il circuito che la implementa?
- **Cosa vuol dire che il circuito sequenziale implementa la specifica della FSM?**
  - Ha una memoria interna in cui mantiene un valore che rappresenta lo stato corrente. Se la FSM può avere  $m$  stati allora la memoria deve avere almeno  $\lceil \log_2 m \rceil$  bit (useremo un Flip Flop per ogni bit)
  - Se in memoria abbiamo il valore che rappresenta lo stato  $Q$  e il circuito riceve un segnale che rappresenta l'input  $i$ , la memoria viene sovrascritta con il valore che rappresenta lo stato  $T(Q, i)$  e l'uscita viene posta a  $g(Q)$
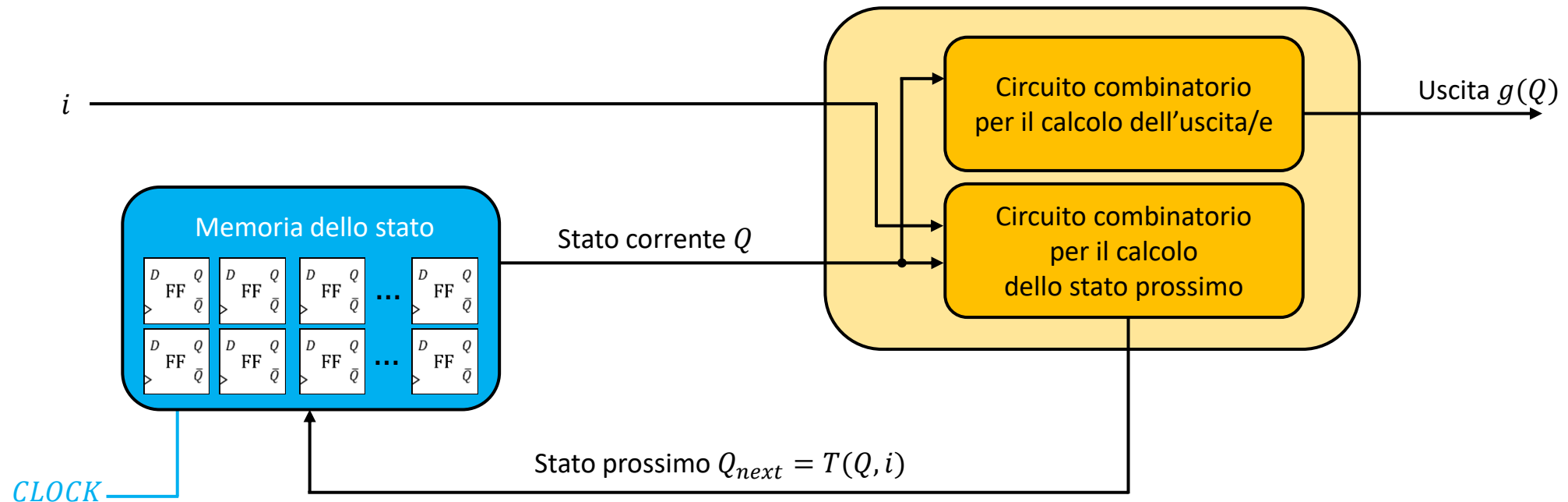
# Architettura del circuito di una FSM

- Cominciamo dalla prima domanda: **come è fatto il circuito che implementa la FSM?**
- Useremo lo schema introdotto in precedenza, che ora possiamo descrivere in modo più specifico:




- Cosa ci serve per costruire un circuito di questo tipo?
  1. Sapere da quanti Flip Flop è costituita la memoria dello stato
  2. Sapere come è fatto il circuito per il calcolo dell'uscita
  3. Sapere come è fatto il circuito per il calcolo dello stato prossimo
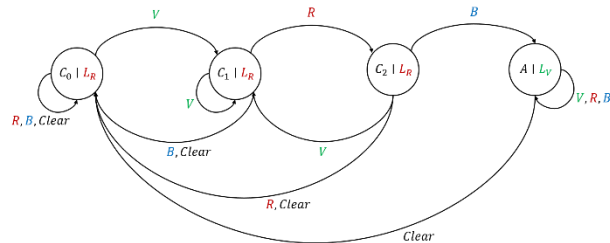
# Sintesi di una FSM

- Seconda domanda: **come si costruisce?**


- Insieme degli stati  $X = \{C_0, C_1, C_2, A\}$ 
  - Stato  $C_i$  serratura chiusa e ho riconosciuto i primi  $i$  simboli della combinazione
  - Stato  $A$ , serratura aperta
- stato iniziale della macchina  $C_0 \in X$
- insieme degli input  $I = \{V, R, B, Clear\}$
- insieme degli output  $O = \{L_R, L_V\}$ 
  - $L_R$  led rosso
  - $L_V$  verde
- funzione di uscita  $g(C_i) = L_R \forall i \in \{0,1,2\}, g(A) = L_V$



	V	R	B	Clear	Uscita
$C_0$	$C_1$	$C_0$	$C_0$	$C_0$	$L_R$
$C_1$	$C_1$	$C_2$	$C_0$	$C_0$	$L_R$
$C_2$	$C_1$	$C_0$	$A$	$C_0$	$L_R$
$A$	$A$	$A$	$A$	$C_0$	$L_V$

- Primo step:** ogni stato deve essere codificato in binario e memorizzato
- Dobbiamo **associare ad ogni stato una rappresentazione binaria**
- Ad esempio codifico lo stato  $C_0$  con 00, lo stato  $C_1$  con 01, etc. ... e determino quanti bit di memoria mi servono


Stato $Q$	Rappresentazione binaria	
	$q_1$	$q_0$
$C_0$	0	0
$C_1$	0	1
$C_2$	1	0
$A$	1	1

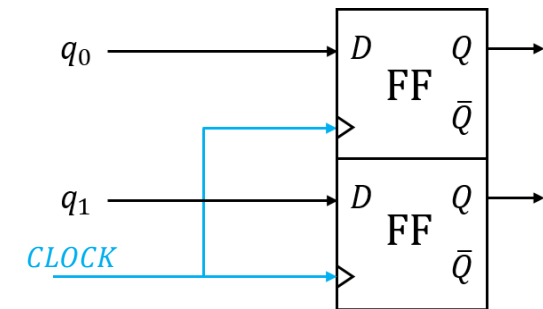

- $q_i$  è l' $i$ -esimo bit di stato
- Ci servirà un banco di memoria (registro) da 2 Flip Flop
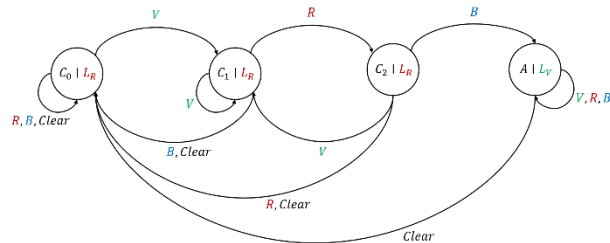
# Sintesi di una FSM

- Insieme degli stati  $X = \{C_0, C_1, C_2, A\}$ 
  - Stato  $C_i$  serratura chiusa e ho riconosciuto i primi  $i$  simboli della combinazione
  - Stato  $A$ , serratura aperta
- stato iniziale della macchina  $C_0 \in X$
- insieme degli input  $I = \{V, R, B, Clear\}$
- insieme degli output  $O = \{L_R, L_V\}$ 
  - $L_R$  led rosso
  - $L_V$  verde
- funzione di uscita  $g(C_i) = L_R \forall i \in \{0,1,2\}, g(A) = L_V$



	V	R	B	Clear	Uscita
$C_0$	$C_1$	$C_0$	$C_0$	$C_0$	$L_R$
$C_1$	$C_1$	$C_2$	$C_0$	$C_0$	$L_R$
$C_2$	$C_1$	$C_0$	$A$	$C_0$	$L_R$
$A$	$A$	$A$	$A$	$C_0$	$L_V$

- **Secondo step:** input ed uscite devono essere codificati in binario
- Dobbiamo associare ad ogni simbolo di input e di uscita una rappresentazione binaria
- Ad esempio l'input  $V$  con 00, l'input  $R$  con 01, etc. ... l'uscita  $L_R$  con 0 e l'uscita  $L_V$  con 1

Input $i$	Rappresentazione binaria	
	$i_1$	$i_0$
$V$	0	0
$R$	0	1
$B$	1	0
$Clear$	1	1


Uscita	Rappresentazione binaria
	$y_0$
$L_R$	0
$L_V$	1

- $i_k$  ora è il  $k$ -esimo bit di input, mentre  $y_k$  è il  $k$ -esimo bit di uscita
- Per questi segnali non serve memoria, non rappresentano lo stato


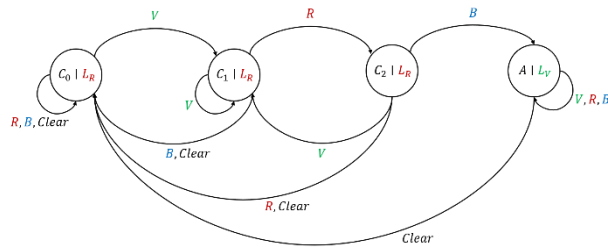
# Sintesi di una FSM

- Insieme degli stati  $X = \{C_0, C_1, C_2, A\}$ 
  - Stato  $C_i$  serratura chiusa e ho riconosciuto i primi  $i$  simboli della combinazione
  - Stato  $A$ , serratura aperta
- stato iniziale della macchina  $C_0 \in X$
- insieme degli input  $I = \{V, R, B, Clear\}$
- insieme degli output  $O = \{L_R, L_V\}$ 
  - $L_R$  led rosso
  - $L_V$  verde
- funzione di uscita  $g(C_i) = L_R \forall i \in \{0,1,2\}, g(A) = L_V$



	V	R	B	Clear	Uscita
$C_0$	$C_1$	$C_0$	$C_0$	$C_0$	$L_R$
$C_1$	$C_1$	$C_2$	$C_0$	$C_0$	$L_R$
$C_2$	$C_1$	$C_0$	$A$	$C_0$	$L_R$
$A$	$A$	$A$	$A$	$C_0$	$L_V$

Stato $Q$	Rappresentazione binaria	
	$q_1$	$q_0$
$C_0$	0	0
$C_1$	0	1
$C_2$	1	0
$A$	1	1


Input $i$	Rappresentazione binaria	
	$i_1$	$i_0$
V	0	0
R	0	1
B	1	0
Clear	1	1

Uscita	Rappresentazione binaria
	$y_0$
$L_R$	0
$L_V$	1

- **Terzo step:** sintetizzare l'espressione Booleana di ciascun bit di stato prossimo e ciascun bit di uscita come se fossero delle funzioni logiche indipendenti
- Implementiamo il circuito combinatorio che calcola le transizioni e le uscite
- Per fare questo dobbiamo riscrivere la tabella delle transizioni utilizzando le codifiche binarie che abbiamo scelto anziché i nomi astratti
- Cominciamo con la tabella di verità per queste funzioni logiche (bit di stato prossimo, bit di uscita)
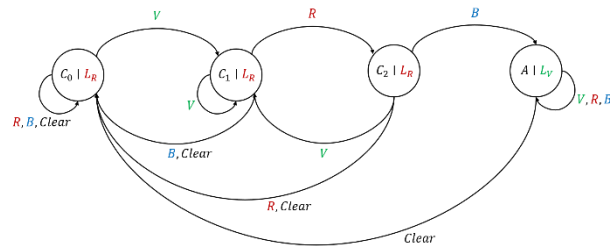
# Sintesi di una FSM

- Insieme degli stati  $X = \{C_0, C_1, C_2, A\}$ 
  - Stato  $C_i$  serratura chiusa e ho riconosciuto i primi  $i$  simboli della combinazione
  - Stato  $A$ , serratura aperta
- stato iniziale della macchina  $C_0 \in X$
- insieme degli input  $I = \{V, R, B, Clear\}$
- insieme degli output  $O = \{L_R, L_V\}$ 
  - $L_R$  led rosso
  - $L_V$  verde
- funzione di uscita  $g(C_i) = L_R \forall i \in \{0,1,2\}, g(A) = L_V$



	V	R	B	Clear	Uscita
$C_0$	$C_1$	$C_0$	$C_0$	$C_0$	$L_R$
$C_1$	$C_1$	$C_2$	$C_0$	$C_0$	$L_R$
$C_2$	$C_1$	$C_0$	$A$	$C_0$	$L_R$
$A$	$A$	$A$	$A$	$C_0$	$L_V$

Stato $Q$	Rappresentazione binaria	
	$q_1$	$q_0$
$C_0$	0	0
$C_1$	0	1
$C_2$	1	0
$A$	1	1

Input $i$	Rappresentazione binaria	
	$i_1$	$i_0$
$V$	0	0
$R$	0	1
$B$	1	0
$Clear$	1	1

Uscita	Rappresentazione binaria
	$y_0$
$L_R$	0
$L_V$	1

$q_1$	$q_0$	$i_1$	$i_0$	$q_1^{next}$	$q_0^{next}$	$y_0$
0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	1	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	1	0
1	0	1	1	0	0	0
1	1	0	0	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	0	0	1

- Costruiamo la SOP di ogni bit di stato e di uscita identificando i **mintermini**:

$$q_0^{next} = \overline{q_1} \overline{q_0} \overline{i_1} \overline{i_0} + \overline{q_1} q_0 \overline{i_1} \overline{i_0} + q_1 \overline{q_0} \overline{i_1} \overline{i_0} + q_1 \overline{q_0} i_1 \overline{i_0} + q_1 q_0 \overline{i_1} \overline{i_0} + q_1 q_0 \overline{i_1} i_0 + q_1 q_0 i_1 \overline{i_0}$$


$$q_1^{next} = \overline{q_1} q_0 \overline{i_1} i_0 + q_1 \overline{q_0} \overline{i_1} \overline{i_0} + q_1 q_0 \overline{i_1} \overline{i_0} + q_1 q_0 \overline{i_1} i_0 + q_1 q_0 i_1 \overline{i_0}$$

$$y_0 = q_1 q_0$$

- Abbiamo sintetizzato le espressioni Booleane e quindi i circuiti combinatori che implementano transizione di stato e calcolo dell'uscita!
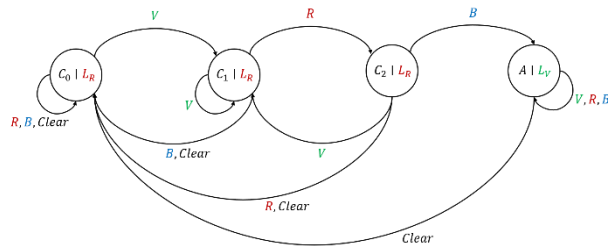
# Sintesi di una FSM

- Insieme degli stati  $X = \{C_0, C_1, C_2, A\}$ 
  - Stato  $C_i$  serratura chiusa e ho riconosciuto i primi  $i$  simboli della combinazione
  - Stato  $A$ , serratura aperta
- stato iniziale della macchina  $C_0 \in X$
- insieme degli input  $I = \{V, R, B, Clear\}$
- insieme degli output  $O = \{L_R, L_V\}$ 
  - $L_R$  led rosso
  - $L_V$  verde
- funzione di uscita  $g(C_i) = L_R \forall i \in \{0,1,2\}$ ,  $g(A) = L_V$



	V	R	B	Clear	Uscita
$C_0$	$C_1$	$C_0$	$C_0$	$C_0$	$L_R$
$C_1$	$C_1$	$C_2$	$C_0$	$C_0$	$L_R$
$C_2$	$C_1$	$C_0$	$A$	$C_0$	$L_R$
$A$	$A$	$A$	$A$	$C_0$	$L_V$

Stato $Q$	Rappresentazione binaria	
	$q_1$	$q_0$
$C_0$	0	0
$C_1$	0	1
$C_2$	1	0
$A$	1	1

Input $i$	Rappresentazione binaria	
	$i_1$	$i_0$
V	0	0
R	0	1
B	1	0
Clear	1	1

Uscita	Rappresentazione binaria
	$y_0$
$L_R$	0
$L_V$	1

- Prima di costruire il circuito finale, ripetiamo il procedimento di sintesi utilizzando la tabella delle transizioni di stato al posto della tabella di verità
- Questo procedimento è di norma più efficiente perché ci permette di applicare il metodo delle mappe di Karnaugh
- Riporto **una tabella per ogni funzione logica** (tralascio l'uscita che, in questo esempio, è triviale)

		$i_1 i_0$			
		00	01	11	10
$q_1 q_0$	00	0	0	0	0
	01	0	1	0	0
	11	1	1	0	1
	10	0	0	0	1
		Bit di stato $q_1^{next}$			


		$i_1 i_0$			
		00	01	11	10
$q_1 q_0$	00	1	0	0	0
	01	1	0	0	0
	11	1	1	0	1
	10	1	0	0	1
		Bit di stato $q_0^{next}$			

- $q_1^{next} = q_0 \bar{i}_1 i_0 + q_1 q_0 \bar{i}_0 + q_1 i_1 \bar{i}_0$
- $q_0^{next} = \bar{i}_1 \bar{i}_0 + q_1 q_0 \bar{i}_1 + q_1 \bar{i}_0$
- $y_0 = q_1 q_0$  (la stessa di prima)



**È tutto quello che ci serve da ora!**
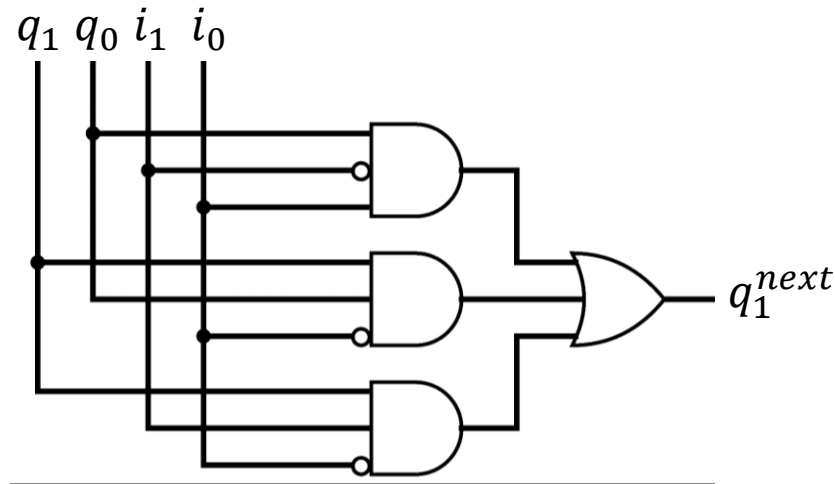
# Sintesi di una FSM



- **Quarto step:** sintetizzare i circuiti combinatori
- «no-brainer»: abbiamo già tutte le espressioni logiche


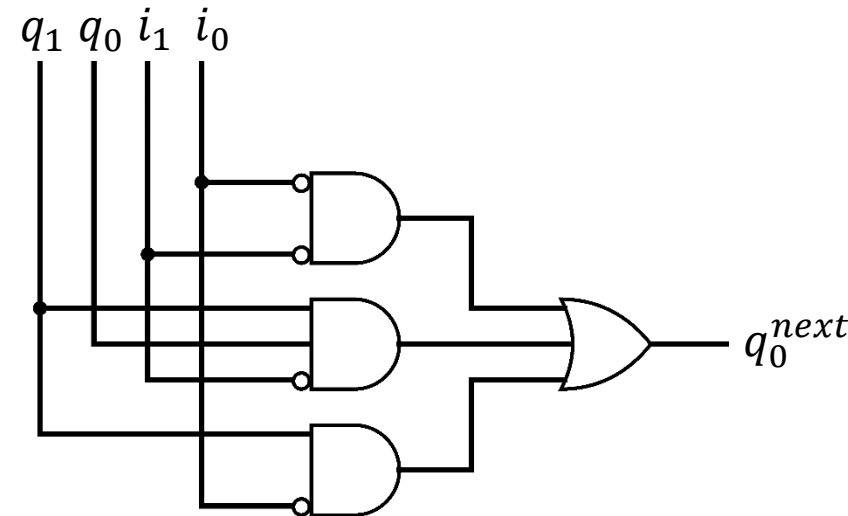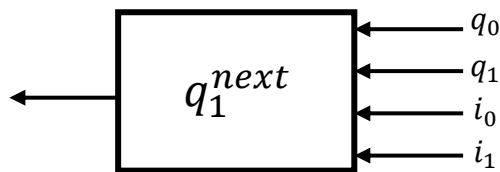
$$q_1^{next} = q_0 \overline{i_1} i_0 + q_1 q_0 \overline{i_0} + q_1 i_1 \overline{i_0}$$



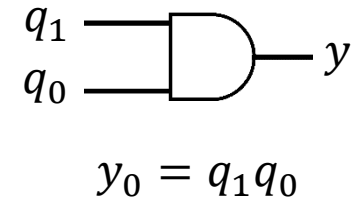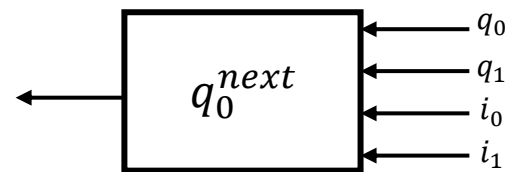
$$q_0^{next} = \overline{i_1} \overline{i_0} + q_1 q_0 \overline{i_1} + q_1 i_0$$



- Nella rappresentazione esterna dei circuiti di transizione di stato dispongo input e output in modo conveniente per come li andrò ad usare nel circuito finale
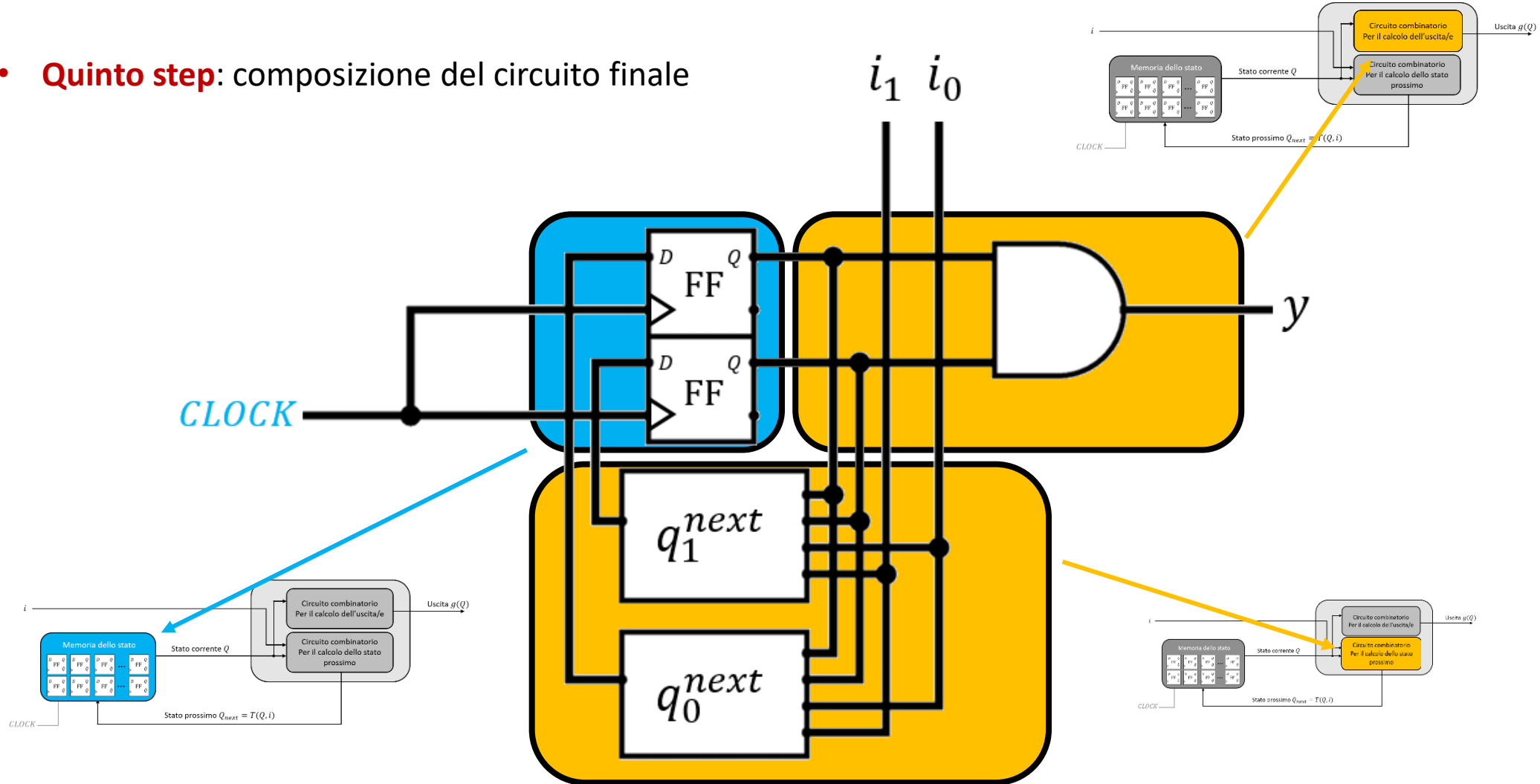
# Sintesi di una FSM

- **Quinto step:** composizione del circuito finale



# Recap

1. Definizione delle specifiche: grafo e tabella delle transizioni
2. Codifica binaria degli stati, dimensionamento della memoria (Flip Flop)
3. Codifica binaria dei simboli di input
4. Codifica binaria dei simboli di output (uscita)
5. Sintesi dell'espressione Booleana per ogni bit di stato prossimo e di uscita
6. Sintesi dei circuiti combinatori che calcolano ogni bit di stato prossimo e uscita
7. Collegamento dei circuiti combinatori e della memoria secondo l'architettura sincrona della FSM

# Esercizi


1. Si progetti una macchina a stati finiti che modelli il comportamento di una lampadina a tre modalità. Libretto di istruzioni: la lampadina ha due tasti "on" e "off". Per accendere la lampadina (luce fissa) si preme "on". Per spegnerla, si preme "off". Per ottenere l'effetto lampeggiante (acceso/spento intermittente) si premano "on" e "off" contemporaneamente.
2. Si progetti una FSM che riceva un solo bit in ingresso e che ponga la sua uscita ad 1 ogni qual volta riconosca la sequenza 101
3. Si progetti una FSM caratterizzata da un bit di input e due bit di uscita  $y_0$  e  $y_1$ . Ogni volta che viene riconosciuta la sequenza «011»,  $y_0$  cambia valore mentre l'uscita  $y_1$ , normalmente a 0, va ad 1 per un ciclo di clock e poi torna a 0. Si suppongano inizialmente ingressi e uscite a 0.

Approccio firmware


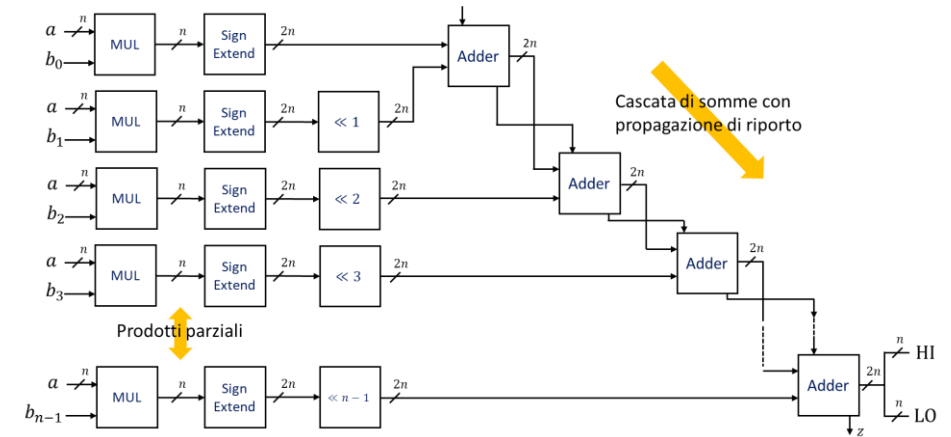
# Operazioni aritmetiche

- Moltiplicatore visto nelle lezioni precedenti: circuito combinatorio che, letti  $a$  e  $b$  su  $n$  bit, produce in uscita il valore del prodotto su  $2n$
- Segue un **approccio combinatorio**: l'elaborazione procede stadio dopo stadio dove ogni stadio corrisponde ad una sotto-operazione (ad es. calcolo dei prodotti parziali) della moltiplicazione.
- **Approccio sequenziale**: costruire una FSM che
  - legge due sequenze  $a$  e  $b$  di  $n$  bit un bit per volta
  - una volta terminato di leggerle, si trova in uno stato finale la cui uscita è il prodotto  $ab$ ;
- Ora l'elaborazione procede per step, ognuno è una transizione della FSM



- Nel primo caso abbiamo costruito un singolo componente (moltiplicatore) che, in un singolo ciclo di clock, svolge un'operazione complessa (la moltiplicazione)
- Nel secondo caso la moltiplicazione è svolta come una sequenza di operazioni più semplici, su più cicli di clock e attraversando stati intermedi. (La sequenza corrisponde ai passi del procedimento della moltiplicazione, ovvero il suo algoritmo.)
- L'approccio combinatorio costa di più, ma performa meglio: è consigliato per operazioni che vengono svolte spesso (legge di Ahmdal)
- L'approccio sequenziale è meno performante, ma meno costoso e più flessibile (la FSM può essere pensata come un piccolo elaboratore che esegue un firmware)
- Come si progetta una FSM del genere? Vediamo due casi: **moltiplicazione** e **divisione**.


# Approccio sequenziale alla moltiplicazione $a \times b$

## Algoritmo della moltiplicazione

- $a$  (su  $n$  bit) è il moltiplicando
- $b$  (su  $n$  bit) è il moltiplicatore
- $p$  (su  $2n$  bit) contiene, ad ogni iterazione, la somma dei prodotti parziali. Alla fine conterrà il prodotto  $a \times b$
- $k$  è il contatore delle iterazioni

$n = 5$

$a$	10111	$\times$
$b$	00101	$=$
<hr/>		
	111	
$k = 0$	10111	
$k = 1$	00000	
$k = 2$	10111	
$k = 3$	00000	
$k = 4$	00000	
<hr/>		
$p = a \times b$	001110011	

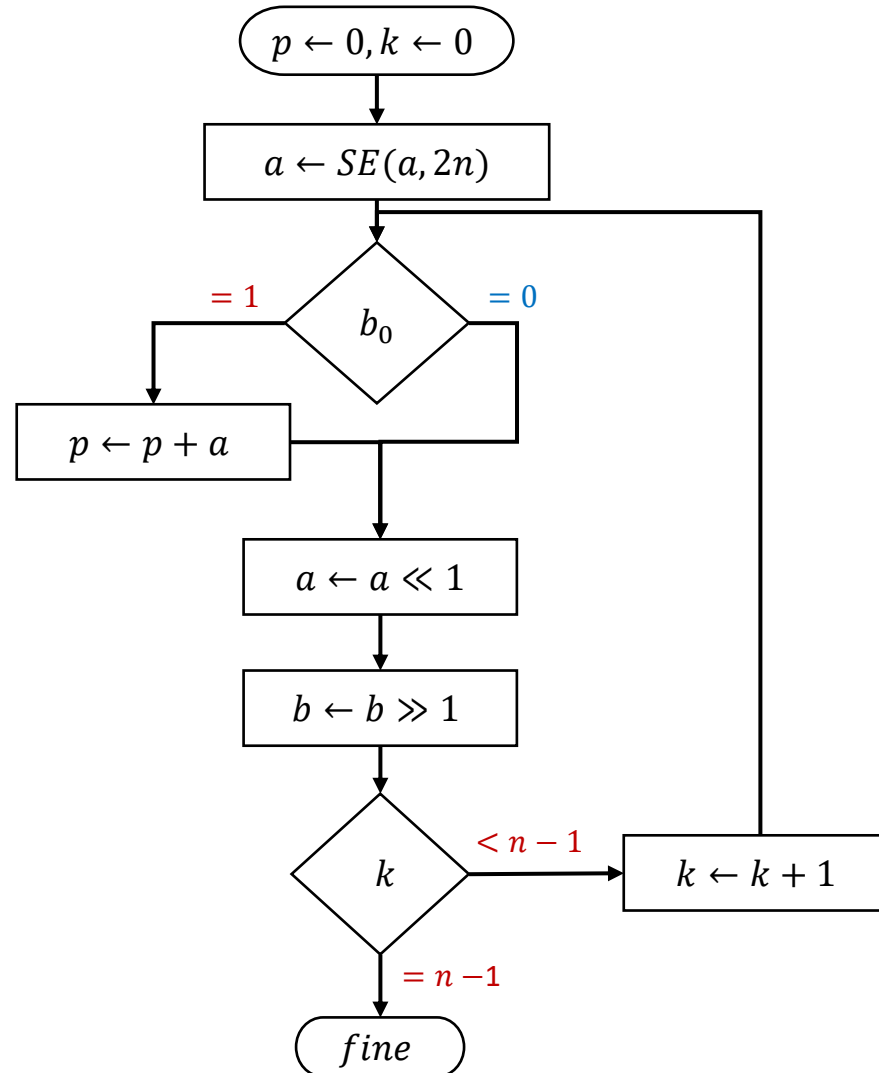

1. Inizializzazione assegno zero a  $p$  (su  $2n$  bit) e  $k$  e estendo il segno del moltiplicando, in modo da averlo su  $2n$  bit così da poterlo sommare al risultato parziale in  $p$

2. Controllo il bit più a destra del moltiplicatore, se vale 1 aggiungo il moltiplicando  $a$  al risultato parziale  $p$


3. Shift a sinistra del moltiplicando per l'eventuale prossima somma parziale

4. Shift a destra del moltiplicatore: il prossimo bit da considerare nello step 2 diventa quello più a destra in  $b$


5. Termina una volta considerati tutti i bit del moltiplicatore

# Approccio sequenziale alla moltiplicazione $a \times b$

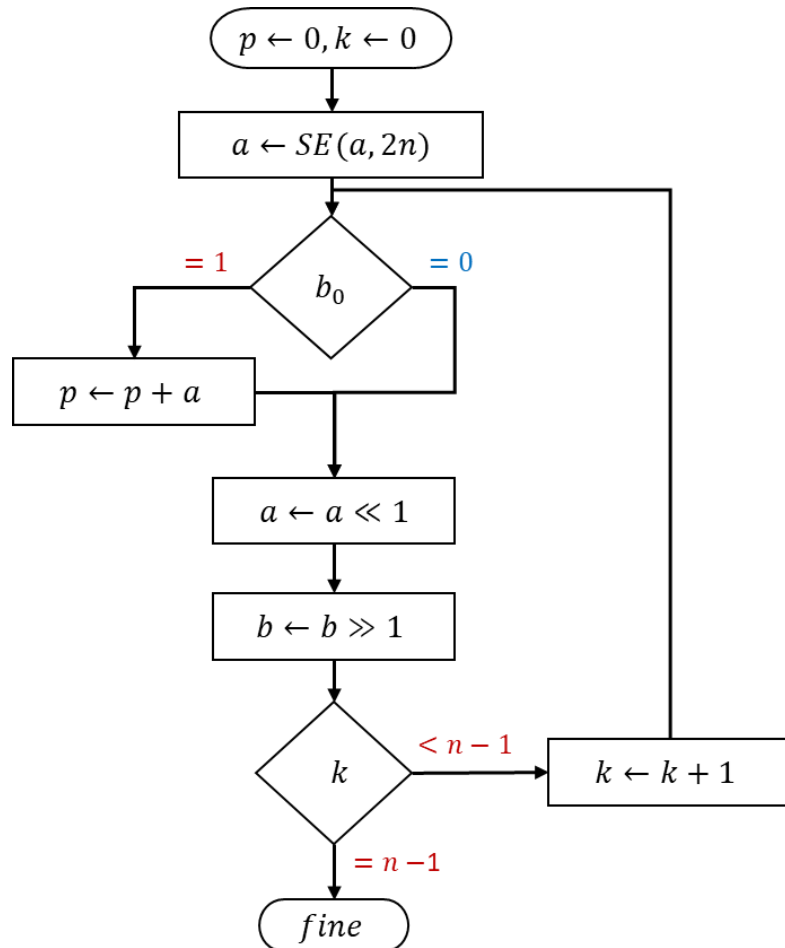Esempio:  $a = 10111, b = 00101$  ( $n = 5$ )




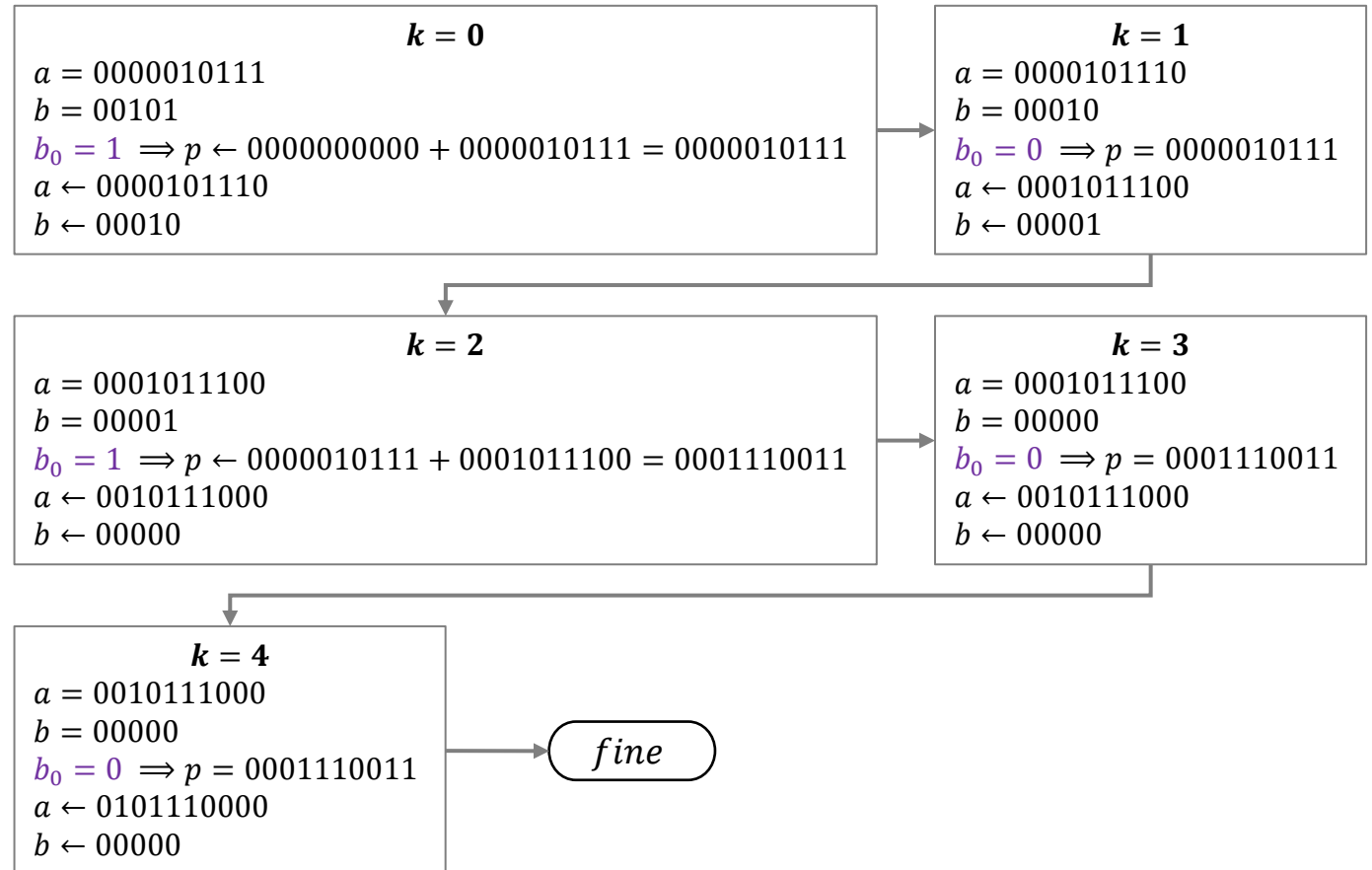Inizializzazione:  $p \leftarrow 0000000000, k \leftarrow 0, a \leftarrow 0000010111$




# Approccio sequenziale alla moltiplicazione $a \times b$

- Implementazione

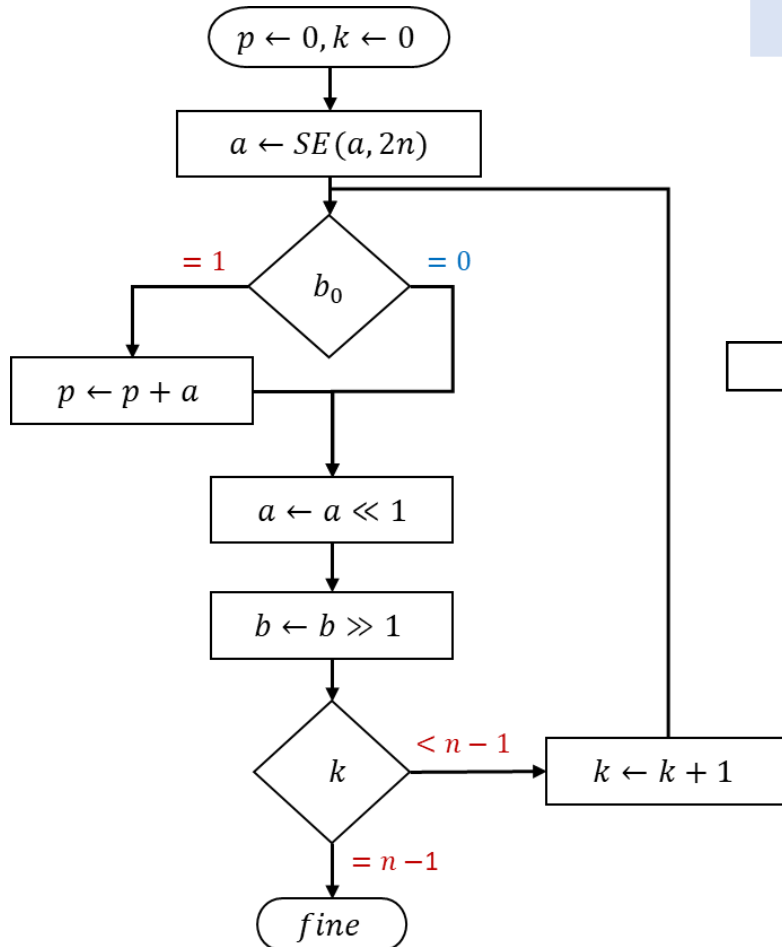

Facciamo uso di registri con una porta per ricevere un comando che agisce sul valore correntemente contenuto nel registro

registro  
comando

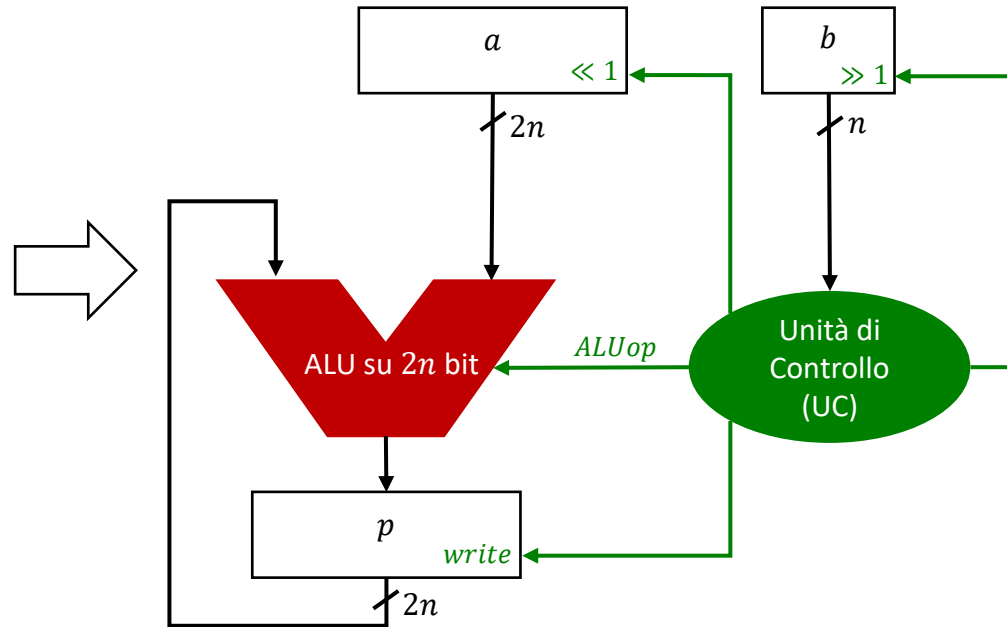

Ad ogni ciclo di clock la UC:


- controlla  $b_0$  e, a seconda del suo valore, decide se aggiornare  $p$  con la somma fatta dalla ALU (chiede alla ALU una somma tramite  $ALUop$  e mette  $write$  a 1)
- Shift di  $a$  e  $b$  a sinistra e destra, rispettivamente (mettendo a 1 i rispettivi comandi)

L'unità di controllo è una FSM

- Input:  $b$
- Output: 2 segnali di comando per shiftare e un segnale di selezione per l'operazione della ALU (somma)
- Sato: rappresenta il contesto dell'iterazione corrente nell'algoritmo della moltiplicazione
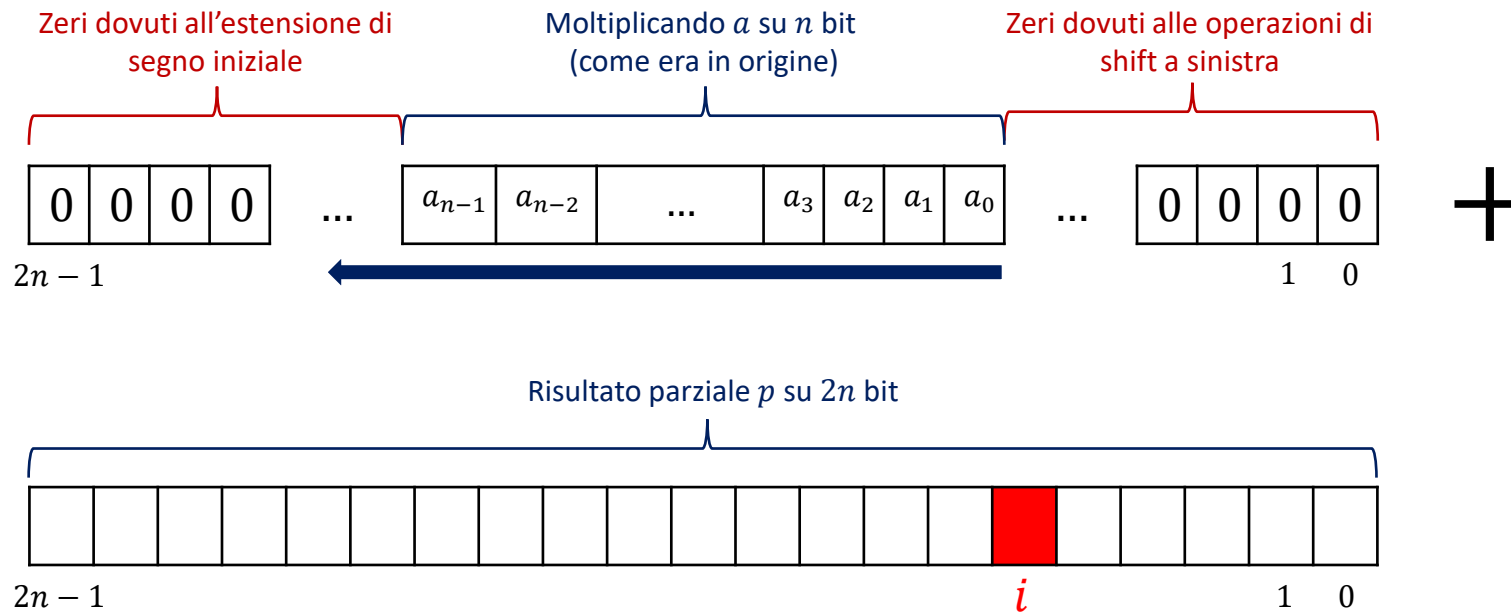
# Versione ottimizzata

- Possiamo ottimizzare il nostro algoritmo in modo che l'implementazione non richieda una ALU da  $2n$  ma da 2 bit
- La somma che svolge la ALU ha sempre questa forma



- Nell'iterazione  $i$  il bit in posizione  $i$  del risultato è calcolato definitivamente:  $a$  verrà shiftato a sinistra e quindi i bit  $a_i \dots a_0$  resteranno a zero fino alla fine (gli verrà sommato sempre zero)
- **Idea:** anziché fare scorrere  $a$  rispetto a  $p$ , faccio scorrere  $p$  rispetto ad  $a$  (la simmetria garantisce l'equivalenza)

# Versione ottimizzata

Moltiplicando  $a$  su  $n$  bit (come era in origine)

$a_{n-1}$	$a_{n-2}$	...	$a_3$	$a_2$	$a_1$	$a_0$							
0	0	...				$x$	0	0	...	0	0	0	0

Moltiplicando  $a$  su  $n$  bit (come era in origine)

$a_{n-1}$	$a_{n-2}$	...	$a_3$	$a_2$	$a_1$	$a_0$							
0		...				$y$	$x$	0	...	0	0	0	0

⋮

Moltiplicando  $a$  su  $n$  bit (come era in origine)

$a_{n-1}$	$a_{n-2}$	...	$a_3$	$a_2$	$a_1$	$a_0$							
0		...				$z$	$q$	$u$	...	$h$	$y$	$x$	0

## Somma iterazione 0

- il bit  $x$  viene calcolato definitivamente
- Shifto a destra  $p$




## Somma iterazione 1

- il bit  $y$  viene calcolato definitivamente
- Shifto a destra  $p$

## Somma iterazione $n - 1$ (ultima)


- il bit  $z$  viene calcolato definitivamente
- Shifto a destra  $p$  e ho finito

# Algoritmo ottimizzato

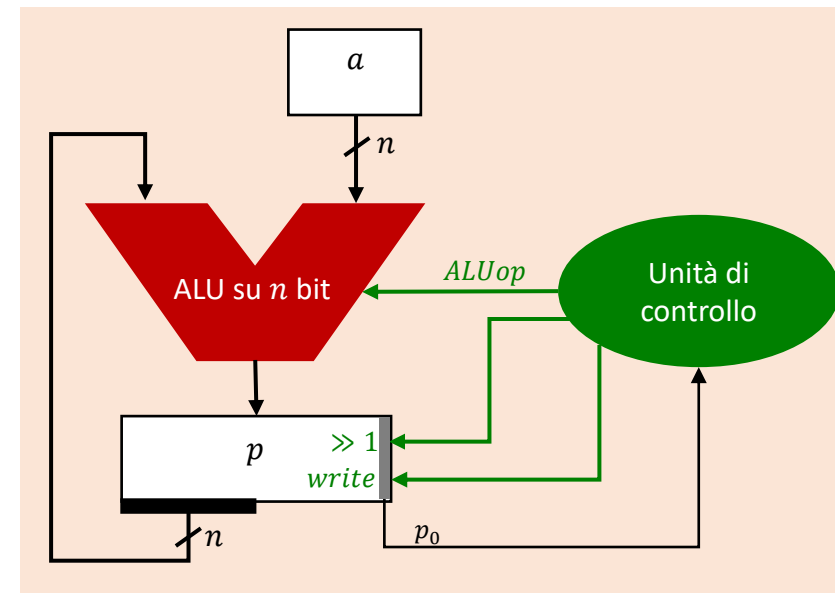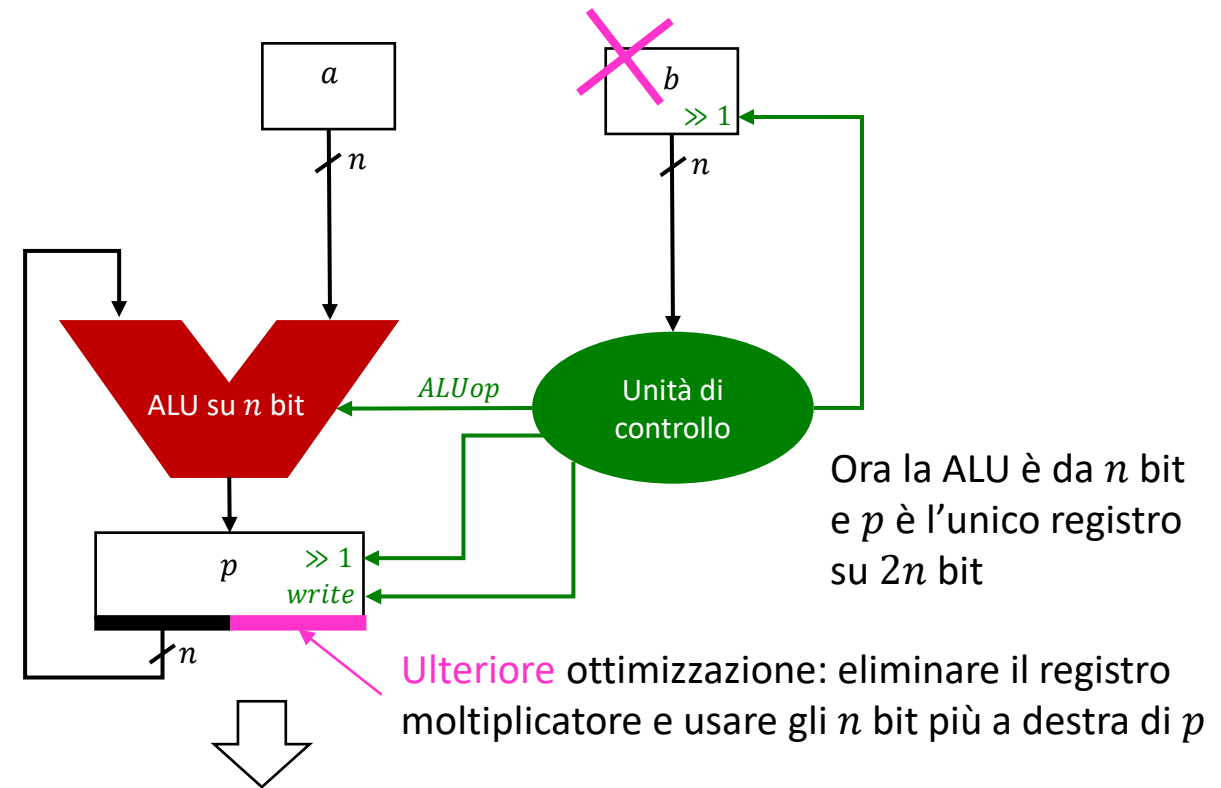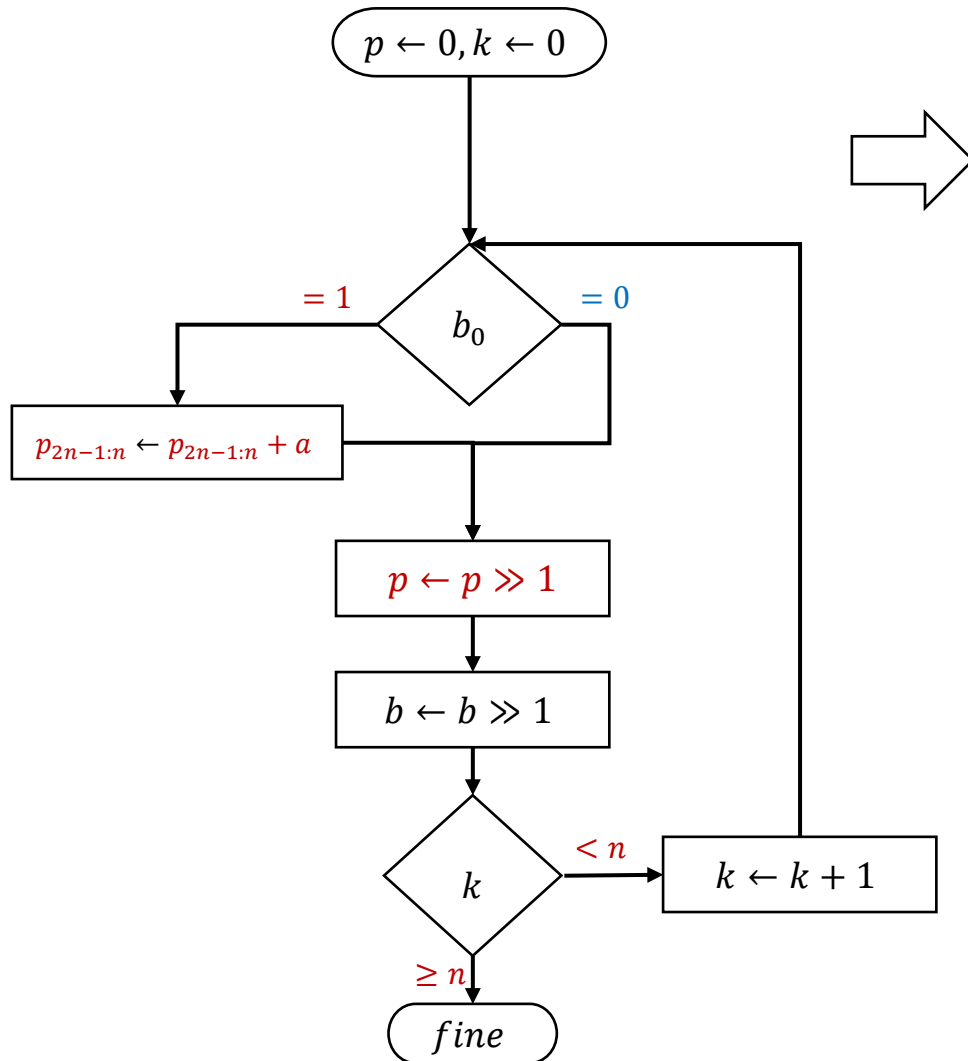



# Unità di controllo

## Legenda

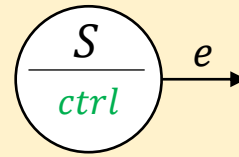


- La FSM si trova nello stato  $S$
- Emette in uscita uno o più segnali di controllo (*ctrl*). Sono segnali che causano l'esecuzione di comandi/selezioni. Useremo **0** per indicare nessun comando/selezione
- Riceve in input un segnale che indica il verificarsi della condizione  $e$ . Useremo  $*$  per indicare un'espressione sempre vera.

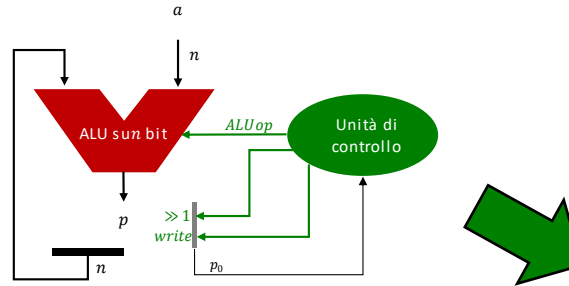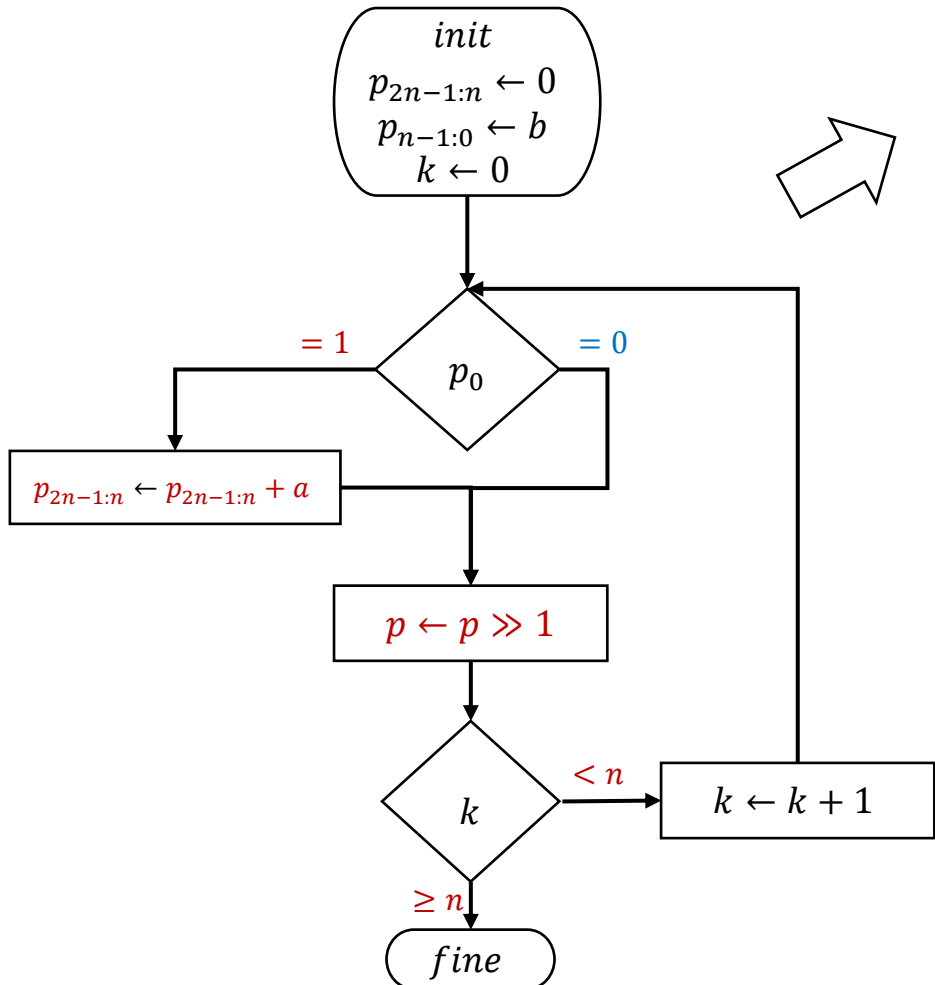- Algoritmo finale (con entrambe le ottimizzazioni):



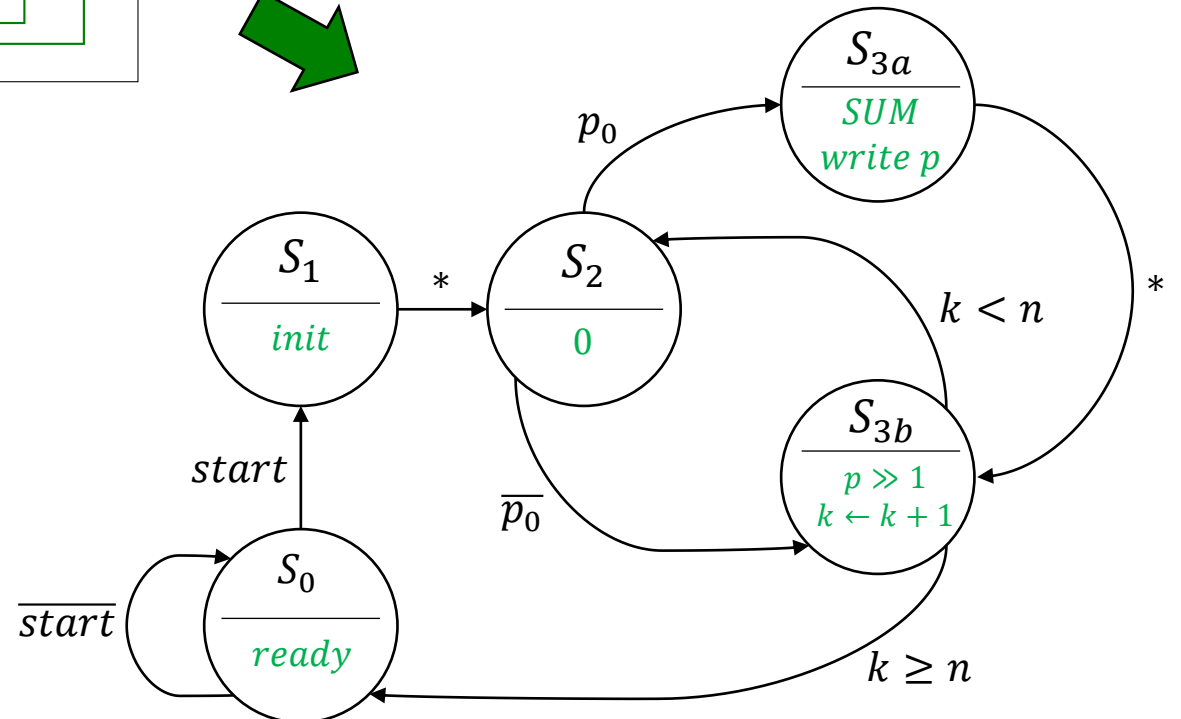- L'unità di controllo è una FSM definita da questo grafo delle transizioni di stato





# Approccio sequenziale alla divisione intera $a \div b$

## Procedimento della divisione

1. Considero, da sinistra a destra, il minimo numero di cifre del dividendo che formano un numero  $\hat{r} \geq a$
2. Determino  $\hat{q}$  pari a quante volte  $b$  sta in  $\hat{r}$ . Scrivo  $\hat{q}$  nella prossima cifra più significativa del quoziente  $q$
3. Ci sono altre cifre del dividendo da considerare?
  - a. Sì: Calcolo  $(\hat{r} - b \times \hat{q})$ , gli affianco a destra la prossima cifra del dividendo. Il valore ottenuto è il *resto parziale* che assegno a  $\hat{r}$ , riparto da 2
  - b. No: ho terminato,  $(\hat{r} - b \times \hat{q})$  è il *resto finale*  $r$

## La divisione intera in base 2 (esempio)

$$11011111 \div 1101 = 10001$$

A long division diagram in base 2. The dividend 11011111 is divided by the divisor 1101. The quotient 10001 is written above the dividend. Red arrows indicate the steps: 1. 1101 goes into 1101, remainder 0000. 2. Bring down the next 1, remainder 00001. 3. 1101 goes into 00001, remainder 0000. 4. Bring down the next 1, remainder 000011. 5. 1101 goes into 000011, remainder 0000. 6. Bring down the next 1, remainder 0000111. 7. 1101 goes into 0000111, remainder 0010. The final remainder 0010 is written in blue.

- In base 10  $\hat{q}$  è una cifra da 0 a 9
- In base 2:  $\hat{q}$  è una cifra binaria, nello step 2 bisogna solo stabilire se  $b$  è contenuto in  $\hat{r}$  oppure no
- Per stabilirlo basta controllare il segno di  $\hat{r} - b$ : se è negativo allora  $\hat{q} = 0$  (divisore non contenuto nel resto parziale), altrimenti  $\hat{q} = 1$  (divisore contenuto)
- Sulla base di questa osservazione costruiamo l'algoritmo per la divisione in binario

## La divisione intera in base 10 (esempio)

A long division diagram in base 10. The dividend 2981 is divided by the divisor 13. The quotient 229 is written above the dividend. Blue brackets group the digits: 2981 for the dividend, 13 for the divisor, and 229 for the quotient. Red arrows indicate the steps: 1. 13 goes into 26, remainder 8. 2. Bring down the next 1, remainder 81. 3. 13 goes into 81, remainder 6. 4. Bring down the next 1, remainder 61. 5. 13 goes into 61, remainder 4. The final remainder 4 is written in blue and labeled 'resto r'.

# Approccio sequenziale alla divisione intera $a \div b$




- Costruiamo l'algoritmo a partire da un esempio  $101001 \div 1101$  ( $41 \div 13 = 3$  resto di 2), dove  $n = 6$  è il numero di bit del dividendo
- Assegno alla variabile del resto parziale  $\hat{r}$  il dividendo  $a$  esteso a  $2n$  bit
- Allineo il divisore  $b$  a sinistra della cifra più significativa di  $a$  in  $\hat{r}$  e lo estendo su  $2n$  bit
- Inizializzo il registro  $q$  per il quoziente su  $n$  bit
- Le cifre del quoziente si calcolano da sinistra a destra, lo implemento shiftando verso sinistra  $q$  e aggiungendo la cifra calcolata nel nuovo bit più a destra
- Procedo con lo svolgere  $n+1$  iterazioni (in questo esempio 7), usiamo sempre  $k$  per contarle

$\hat{r} \leftarrow 000\ 000\ 101\ 001$   
 $b \leftarrow 001\ 101\ 000\ 000$   
 $q \leftarrow 000\ 000$  (opzionale)

} Inizializzazione

	$k = 0$	$k = 1$	$k = 2$	$k = 3$	$k = 4$	$k = 5$	$k = 6 (n)$
$\hat{r} =$	000 000 101 001 –	000 000 101 001 –	000 000 101 001 –	000 000 101 001 –	000 000 101 001 –	000 000 101 001 –	000 000 001 111 –
$b =$	001 101 000 000	000 110 100 000	000 011 010 000	000 001 101 000	000 000 110 100	000 000 011 010	000 000 001 101
	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
$\hat{r} =$	000 000 101 001 +	000 000 101 001 +	000 000 101 001 +	000 000 101 001 +	000 000 101 001 +	000 000 101 001 +	000 000 001 111 +
$(-b)_{c2} =$	110 011 000 000 =	111 001 100 000 =	111 100 110 000 =	111 110 011 000 =	111 111 001 100 =	111 111 100 110 =	111 111 110 011 =
$\hat{r} - b =$	110 011 101 001	111 010 001 001	111 101 011 001	111 111 000 001	111 111 110 101	000 000 001 111	000 000 000 010
	Risultato < 0 (sempre)	Risultato < 0	Risultato < 0	Risultato < 0	Risultato < 0	Risultato ≥ 0	Risultato ≥ 0
	$q \leftarrow q \ll 1$	$q \leftarrow q \ll 1$	$q \leftarrow q \ll 1$	$q \leftarrow q \ll 1$	$q \leftarrow q \ll 1$	$\hat{r} \leftarrow (\hat{r} - b)$	$\hat{r} \leftarrow (\hat{r} - b)$
	$b \leftarrow b \gg 1$	$b \leftarrow b \gg 1$	$b \leftarrow b \gg 1$	$b \leftarrow b \gg 1$	$b \leftarrow b \gg 1$	$q \leftarrow q \ll 1, q_0 = 1$	$q \leftarrow q \ll 1, q_0 = 1$
	$q = 000\ 000$	$q = 000\ 000$	$q = 000\ 000$	$q = 000\ 000$	$q = 000\ 000$	$b \leftarrow b \gg 1$	$b \leftarrow b \gg 1$
						$q = 000\ 001$	$q = 000\ 011$

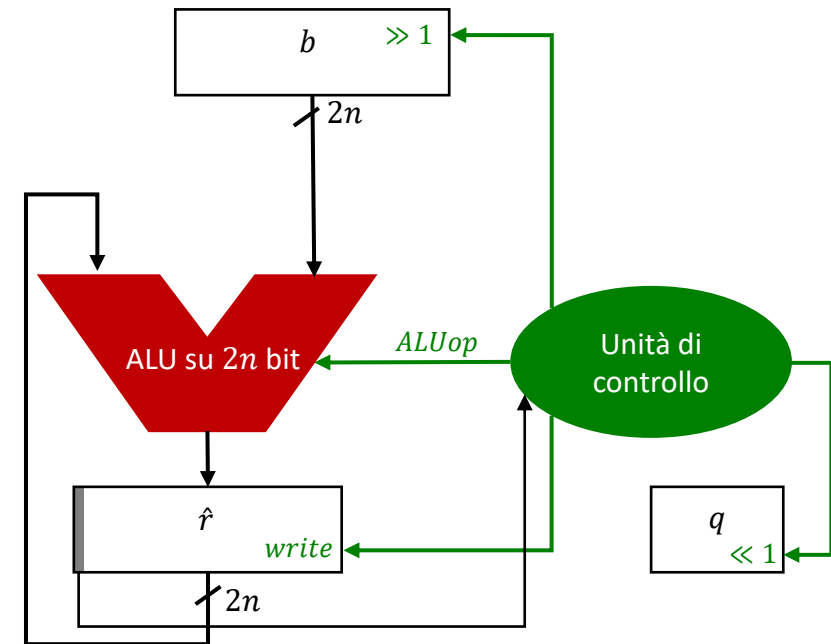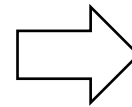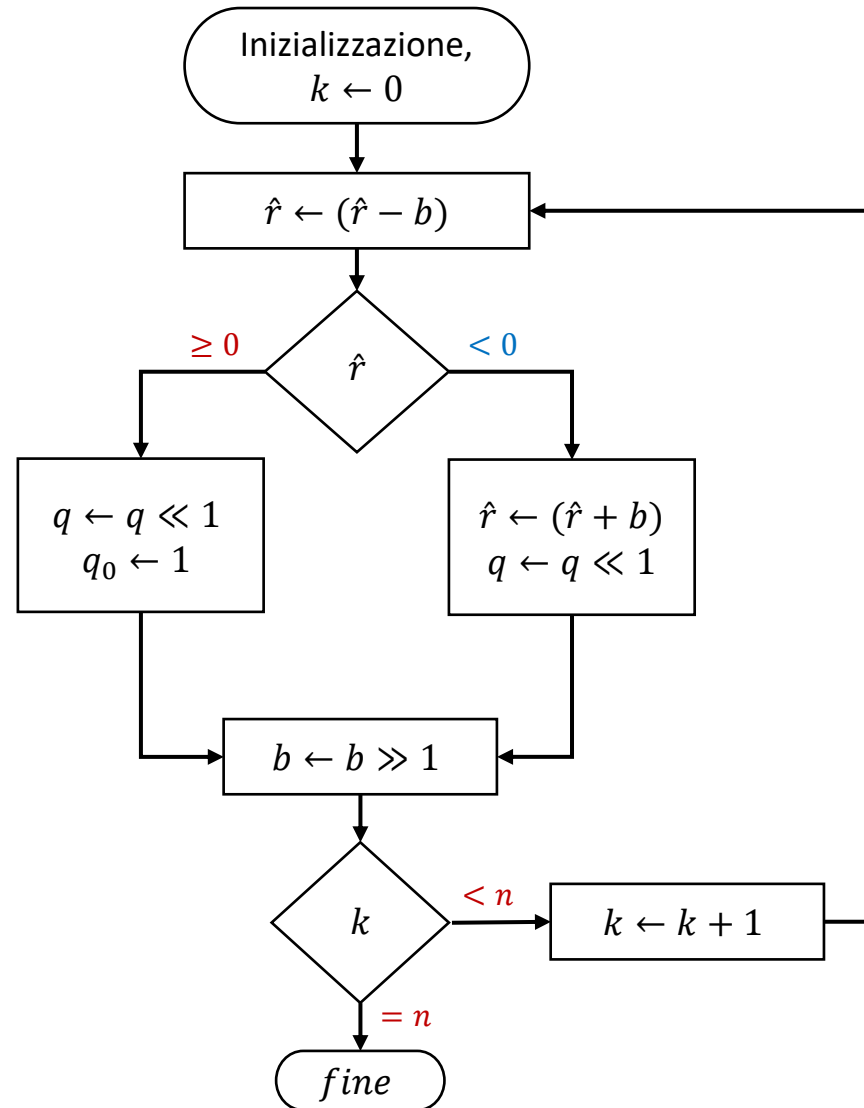
# Approccio sequenziale alla divisione intera $a \div b$



# Approccio sequenziale alla divisione intera $a \div b$
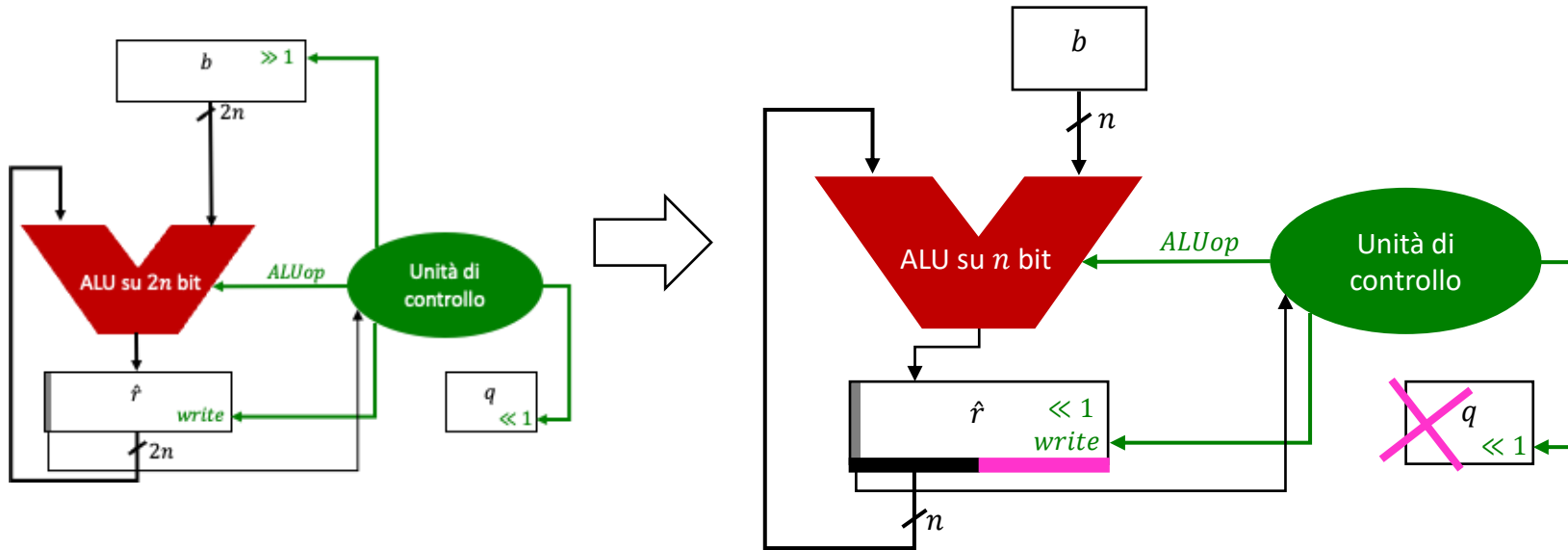
## Ottimizzazione

- Ad ogni step shiftiamo **verso destra** il divisore  $b$  e lo sommiamo con il resto parziale  $\hat{r}$
- Dentro  $b$  non scriviamo mai nuovi bit
- Quindi possiamo ottenere la stessa operazione facendo restare  $b$  fisso su  $n$  bit e shiftando il resto parziale **verso sinistra** ad ogni iterazione
- La somma verrà svolta tra  $b$  (che ora è su  $n$  bit) e gli  $n$  bit più alti di  $\hat{r}$ : la ALU diventa a  $n$  bit!



## Ulteriore ottimizzazione

- Ogni volta che shiftiamo  $\hat{r}$  a sinistra aggiungiamo uno zero a destra che non viene più usato
- Gli  $n$  bit a destra di  $r$  possono essere usati per scrivere il quoziente!